



芯创讲师团

复旦大学集成电路与微纳电子创新学院

# 面包板电子实践

——交替闪光灯


复旦大学 芯创讲师团

2025年4月



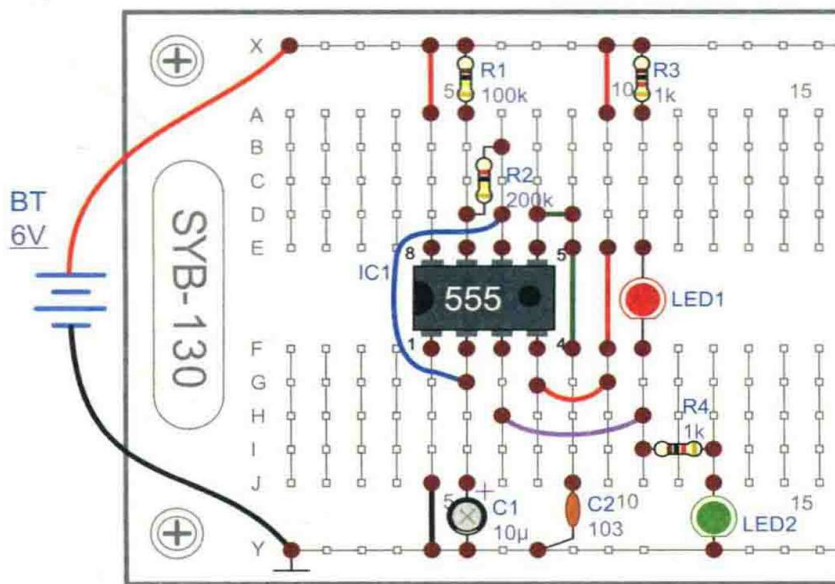
## 实验简介

- 双色闪光灯：在本实验中，555电路被配置为多谐振荡器，产生振荡波形驱动两个发光二极管，实现交替闪烁效果。
- 实验目标：依据装配图在面包板上完成电路搭建，实现双色闪光灯效果。



装配图

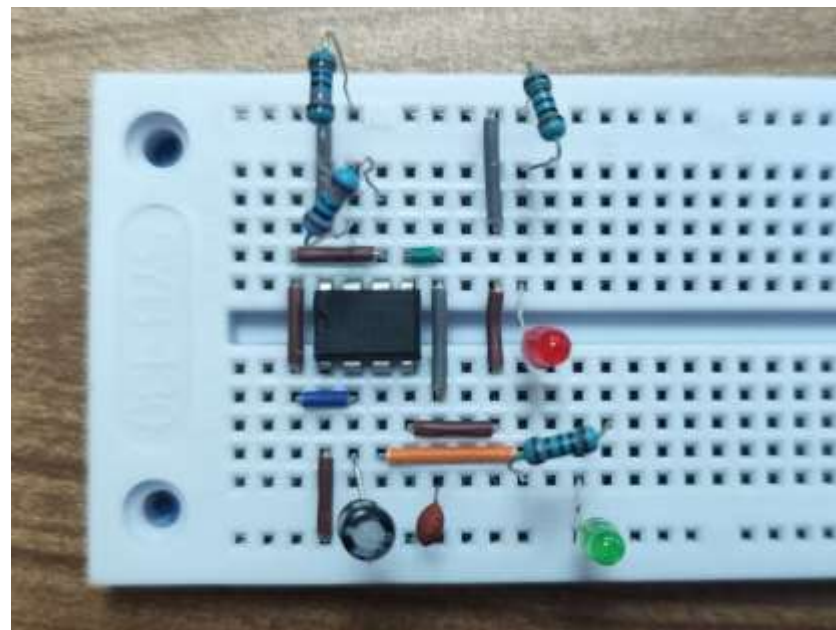

实物图



# 01

---

## 小灯泡电路制作

---









# 元器件基础
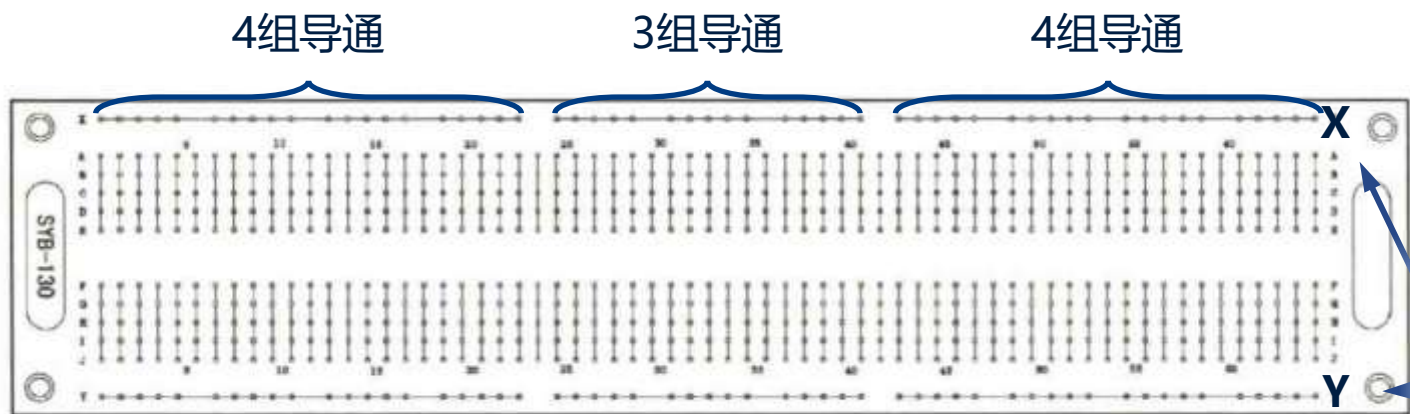
## ■ 面包板


- 面包板是一种**多用途的万能实验板**，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭建出各式各样的实验电路。
- 元器件可以**反复插接、重复使用**，便于**电路调试、元件调换**，非常适合初学电子技术的用户使用。



130线面包板连接关系

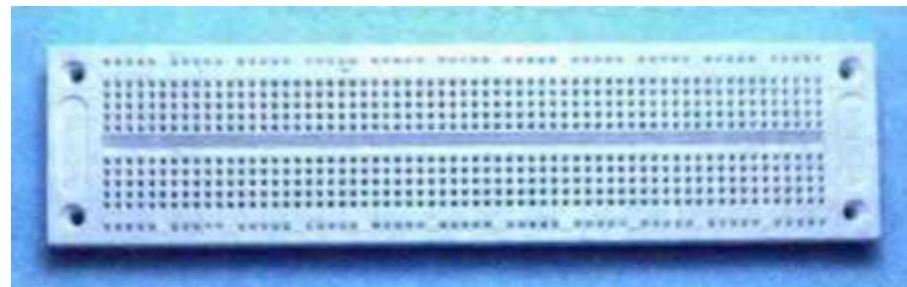

130线面包板

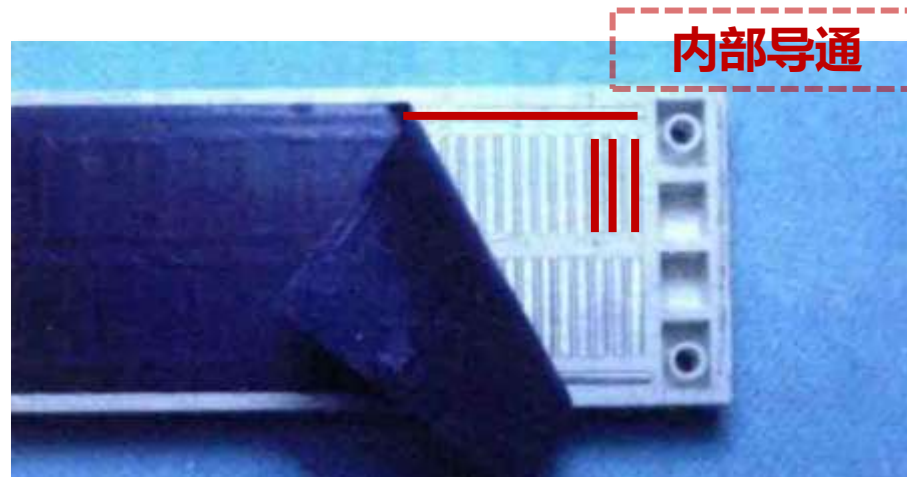

130线面包板背面

X通常接电源正极，Y通常接地



# 元器件基础

## ■ 电阻器


请挑出一个1K电阻

- **色环**电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和**五色环**。


四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。

五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。

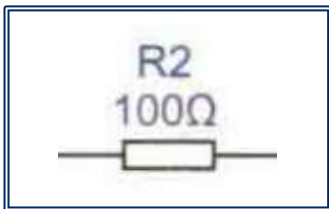
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕” =  $100\Omega$ 电阻，误差 $\pm 1\%$



原理图

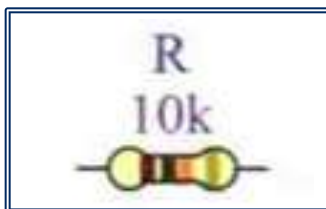


装配图

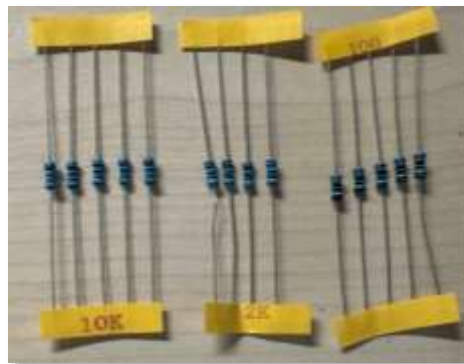

实物图




# 小灯泡发光电路制作

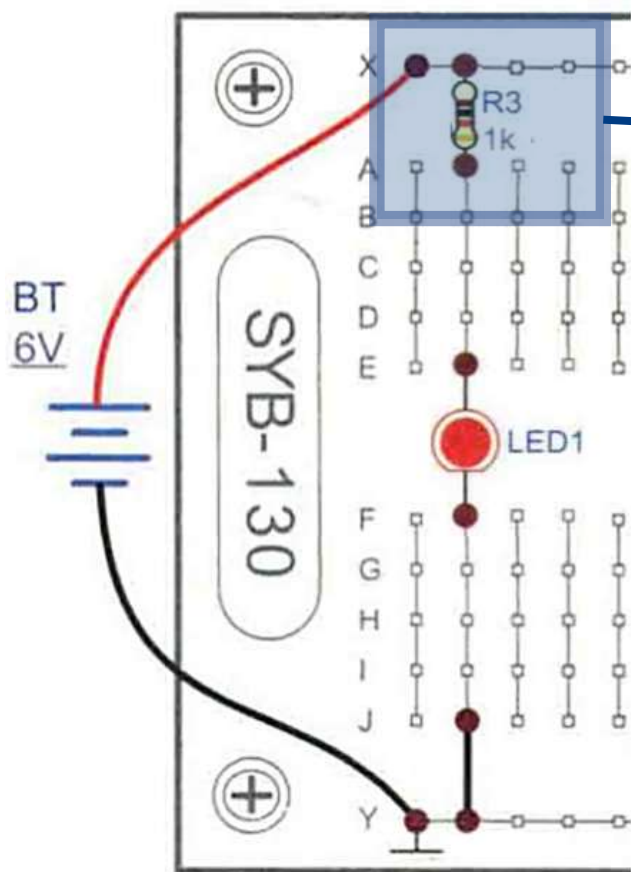

小灯泡电路装配图

1K电阻  
第二列

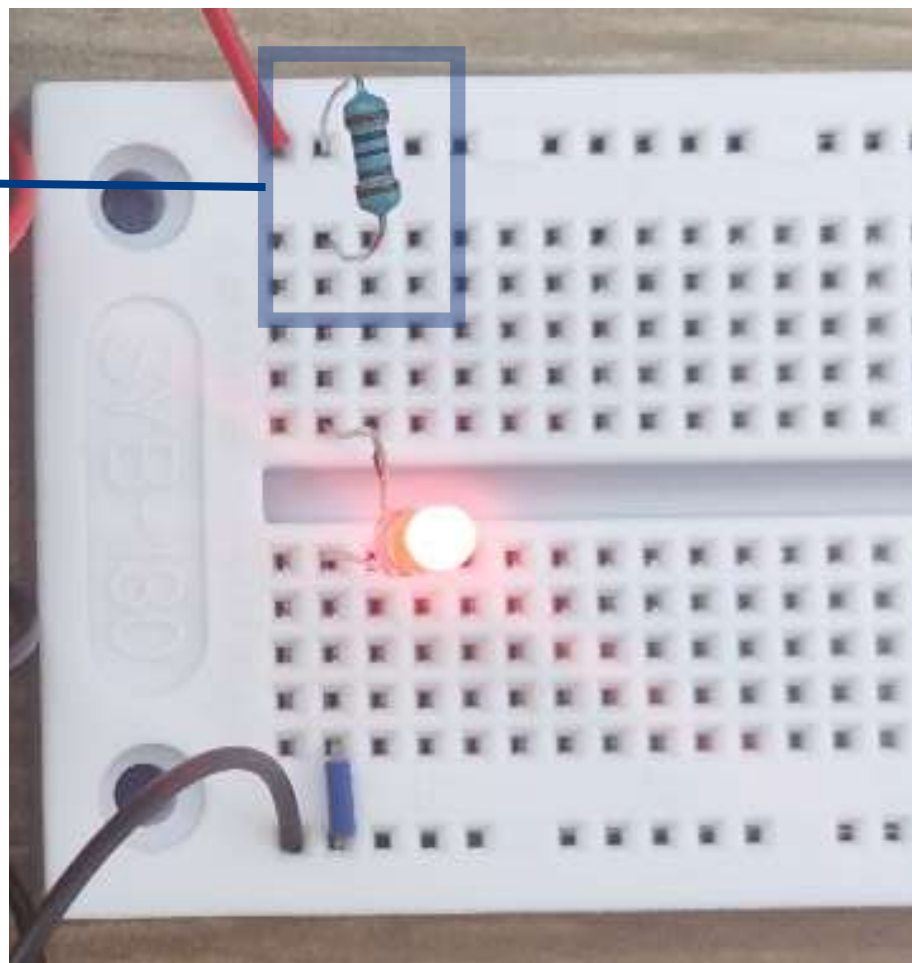

小灯泡电路实物图



# 元器件基础

## ■ 二极管

- 二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有**单向导电**的特性。

请挑出一个发光二极管

### 普通二极管

在管身的一端印有**黑色圆环**，表明该端引脚是**负极**，另一端是正极。  
最大工作电流为75mA。  
正向压降0.7V，反向压降100V。



原理图



装配图



实物图

### 发光二极管

**长引脚**的是**正极**，**短引脚**的是**负极**。  
建议工作电流为5~10mA。  
反向压降较小，不可反接。



原理图



装配图




实物图






# 小灯泡发光电路制作

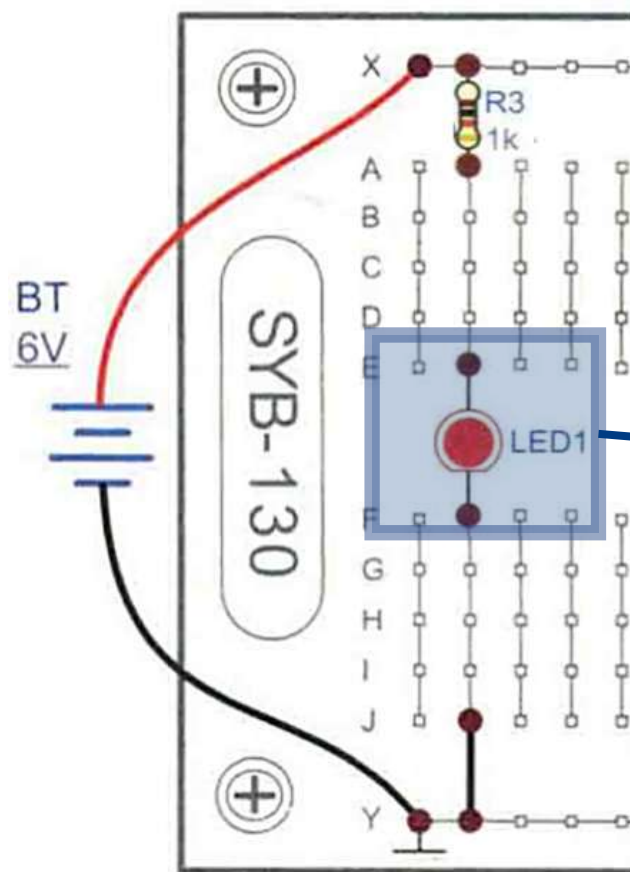

小灯泡电路装配图

红色小灯泡  
第二列  
长引脚为正极  
短引脚为负极  
正极在上

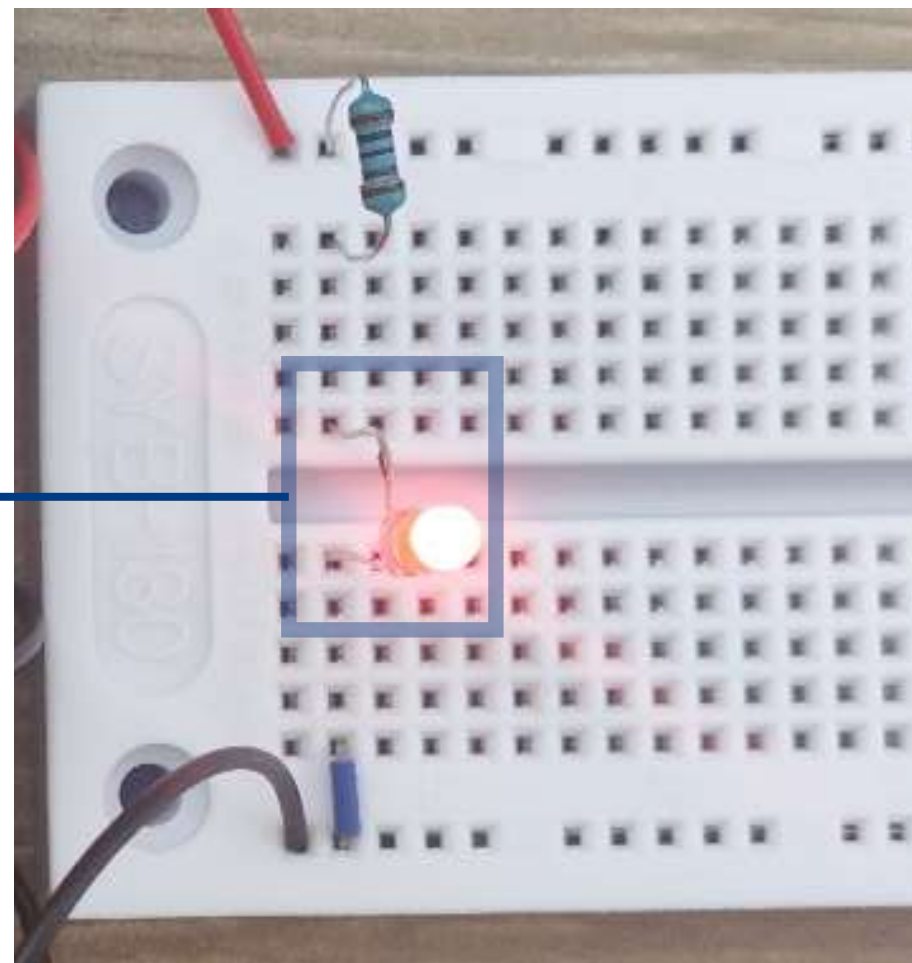

小灯泡电路实物图






# 元器件基础

## ■ 导线




导线实物图

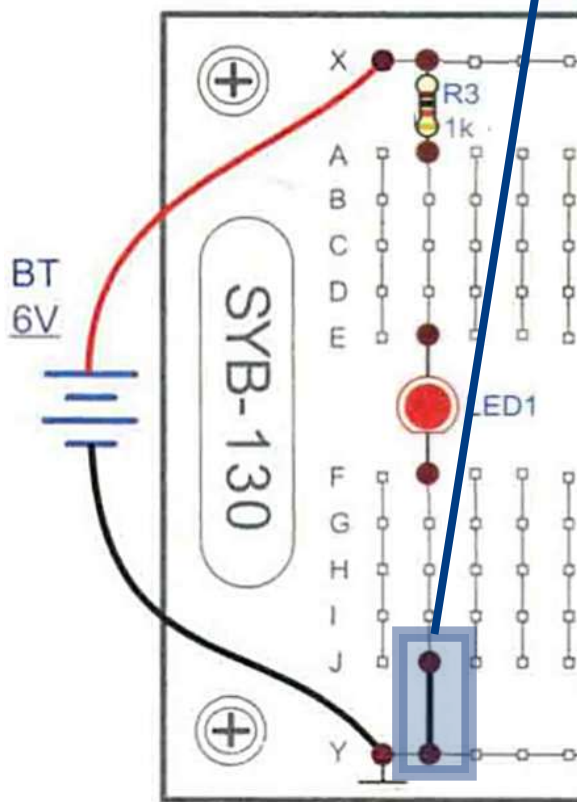

小灯泡电路装配图

导线 第二列

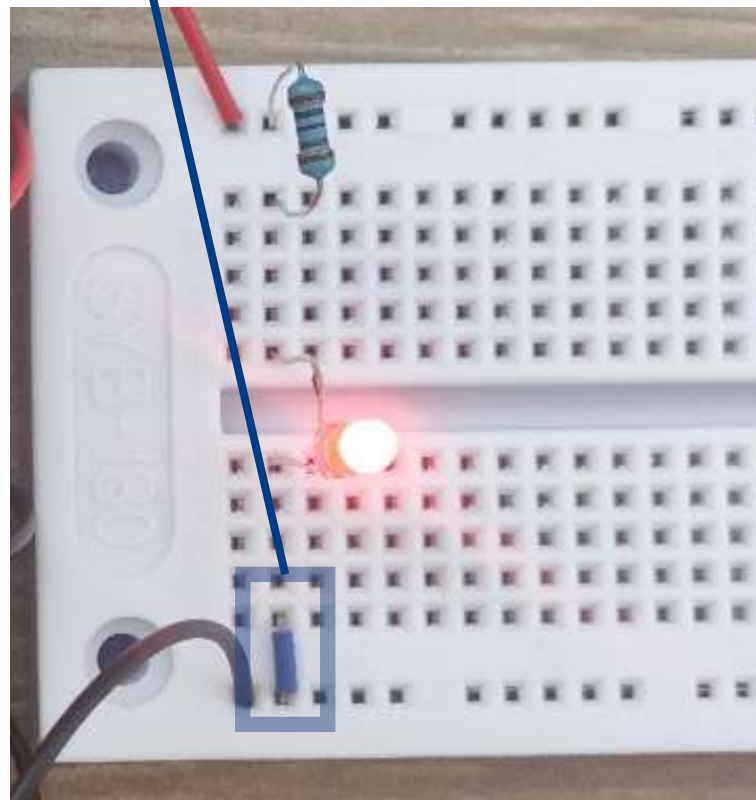

小灯泡电路实物图




# 元器件基础
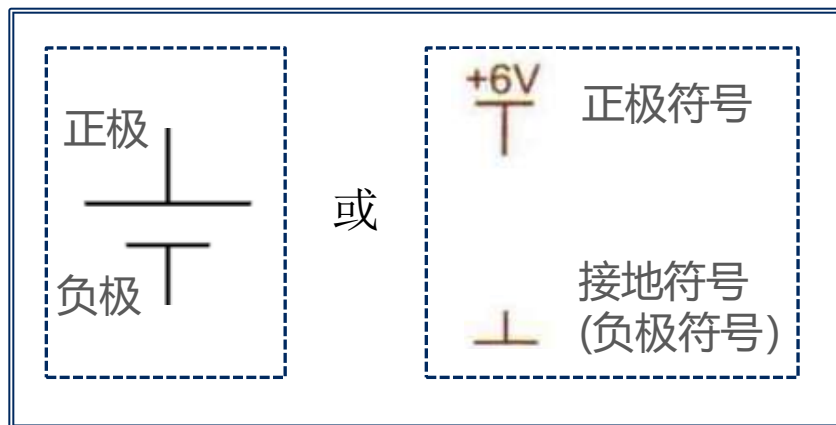
## ■ 电源

- 电池盒+1.5V电池4节

**注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。  
装入电池盒时负极与弹簧相连。**



原理图



装配图




实物图




# 小灯泡发光电路制作

红线（正极）在上，黑线（负极）在下

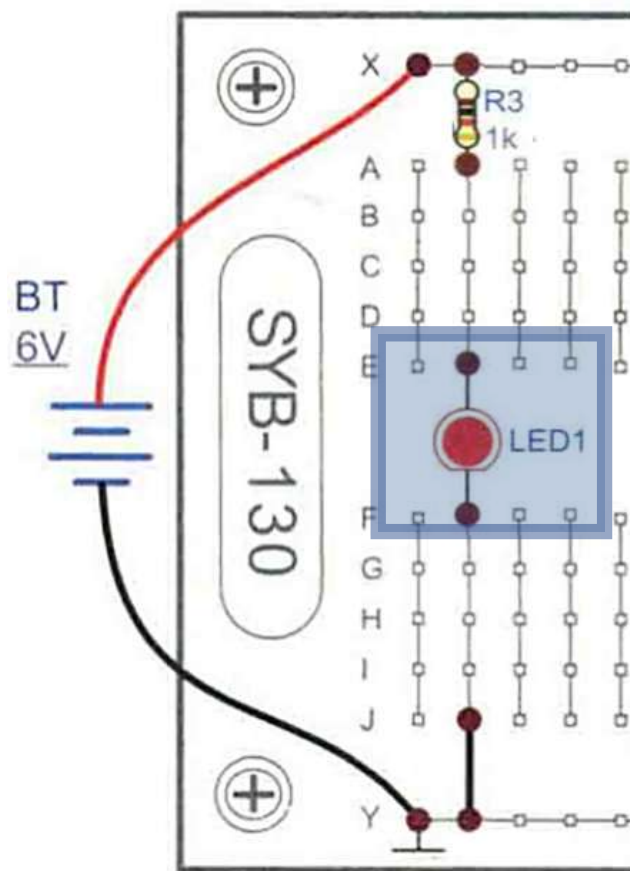

小灯泡电路装配图

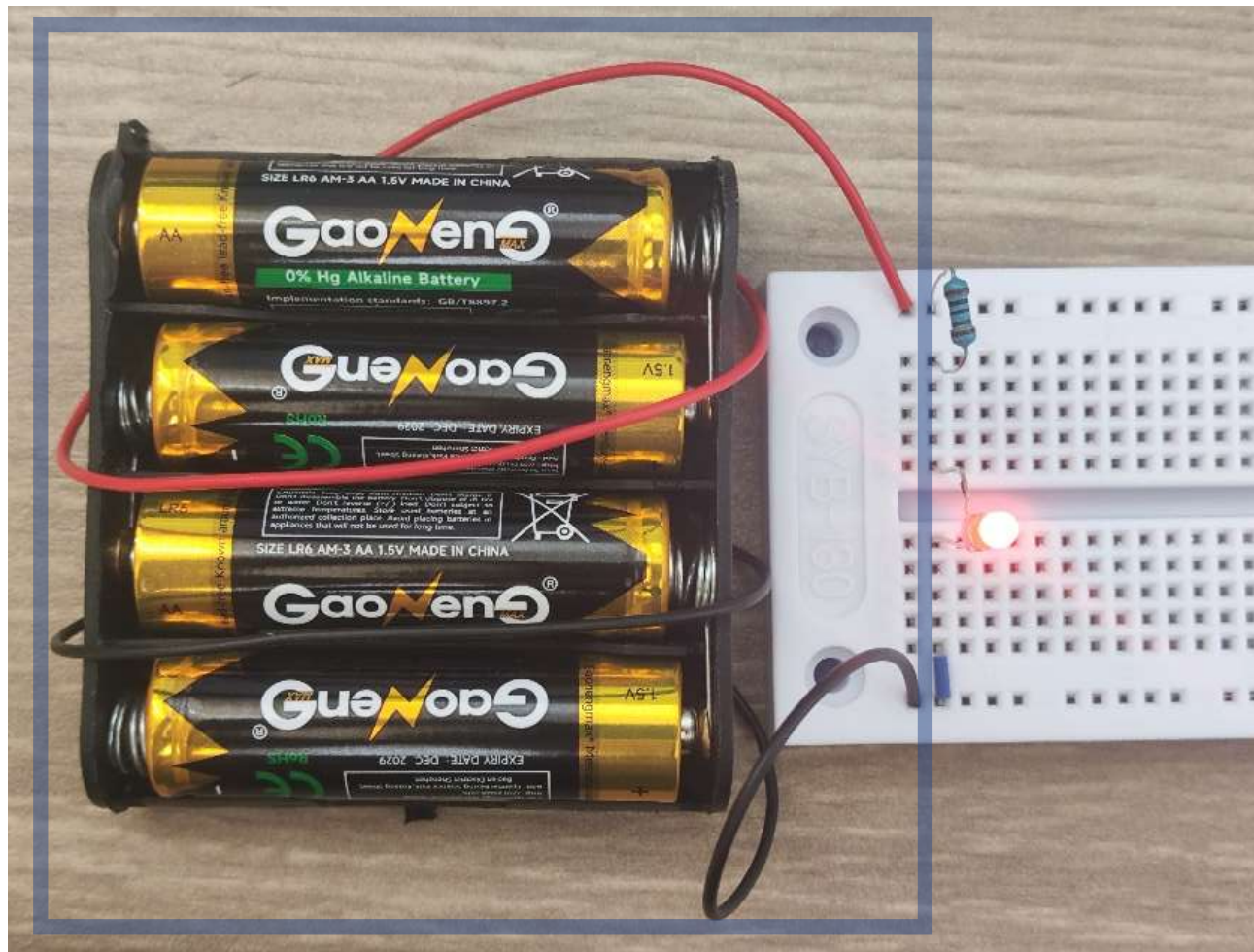

小灯泡电路实物图





02

交替闪光灯制作







# 元器件基础
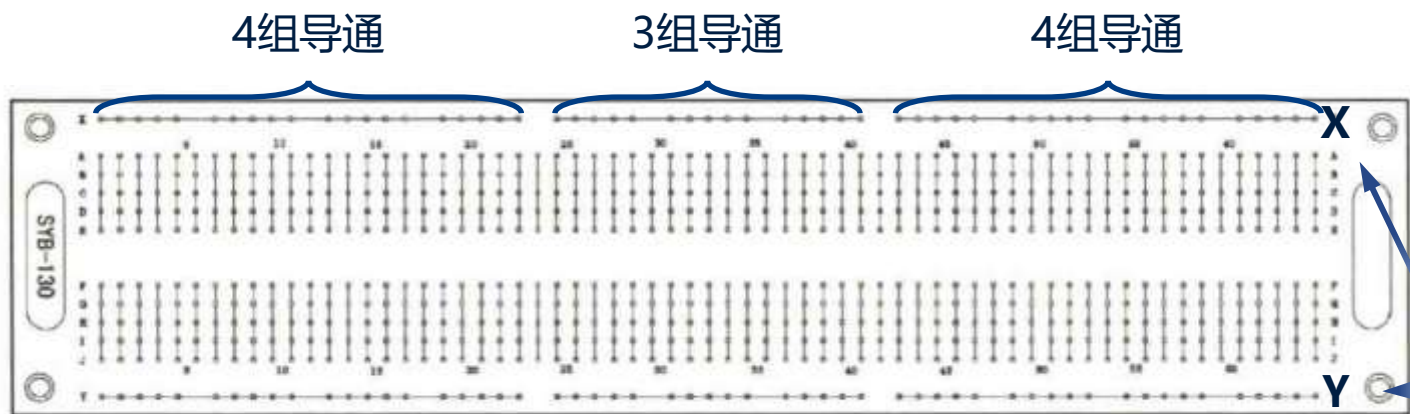
## ■ 面包板


- 面包板是一种**多用途的万能实验板**，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路。
- 元器件可以**反复插接、重复使用**，便于**电路调试、元件调换**，非常适合初学电子技术的用户使用。



130线面包板连接关系

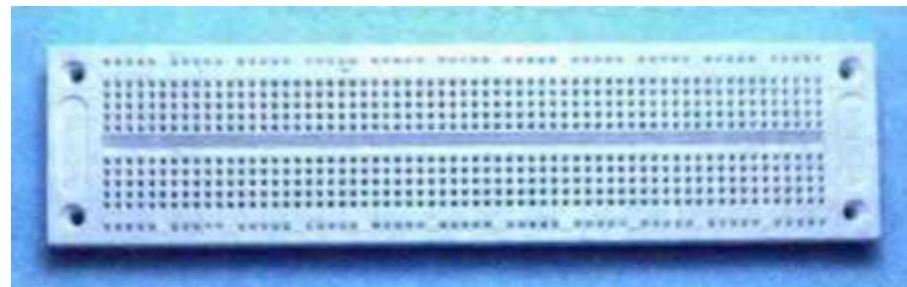

130线面包板

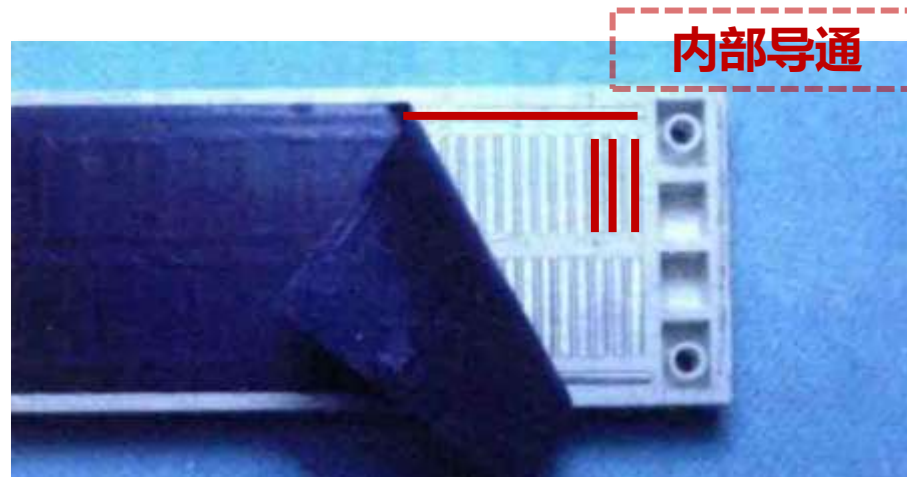

130线面包板背面

X通常接电源正极，Y通常接地




# 元器件基础

请挑出标有“NE555P”的芯片
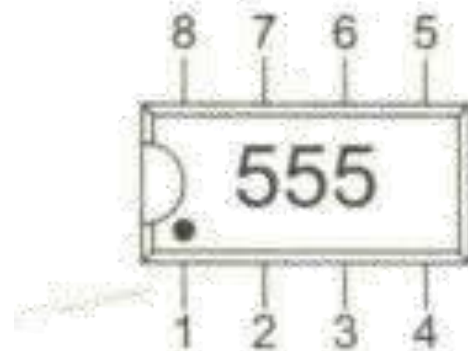
## ■ 555集成电路(芯片)


- 引脚的识别顺序是**将芯片正面摆放，有缺口的一端在左边，左下端的引脚为第1脚，按逆时针方向依次编号**，最终左上端的是最后一个引脚,该引脚也是集成电路的电源正极。右下端的引脚是集成电路的电源负极。




555集成电路引脚排列图



装配图

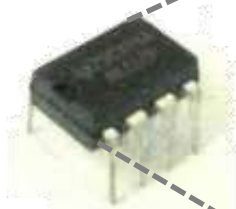

实物图

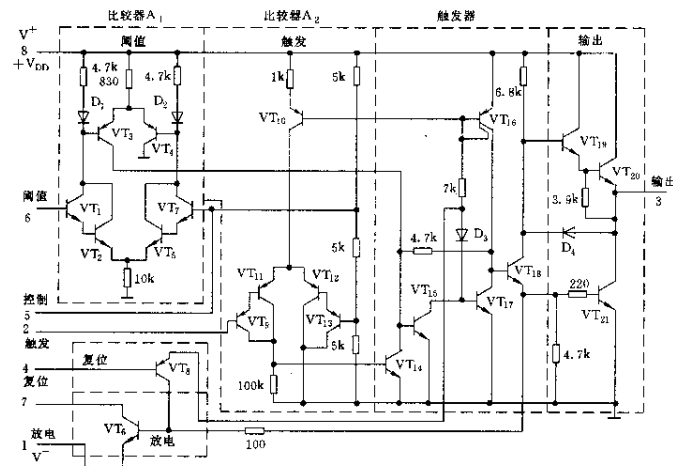


- 21个三极管
- 4个二极管
- 16个电阻



# 双色闪光灯制作

## ■ 装配图

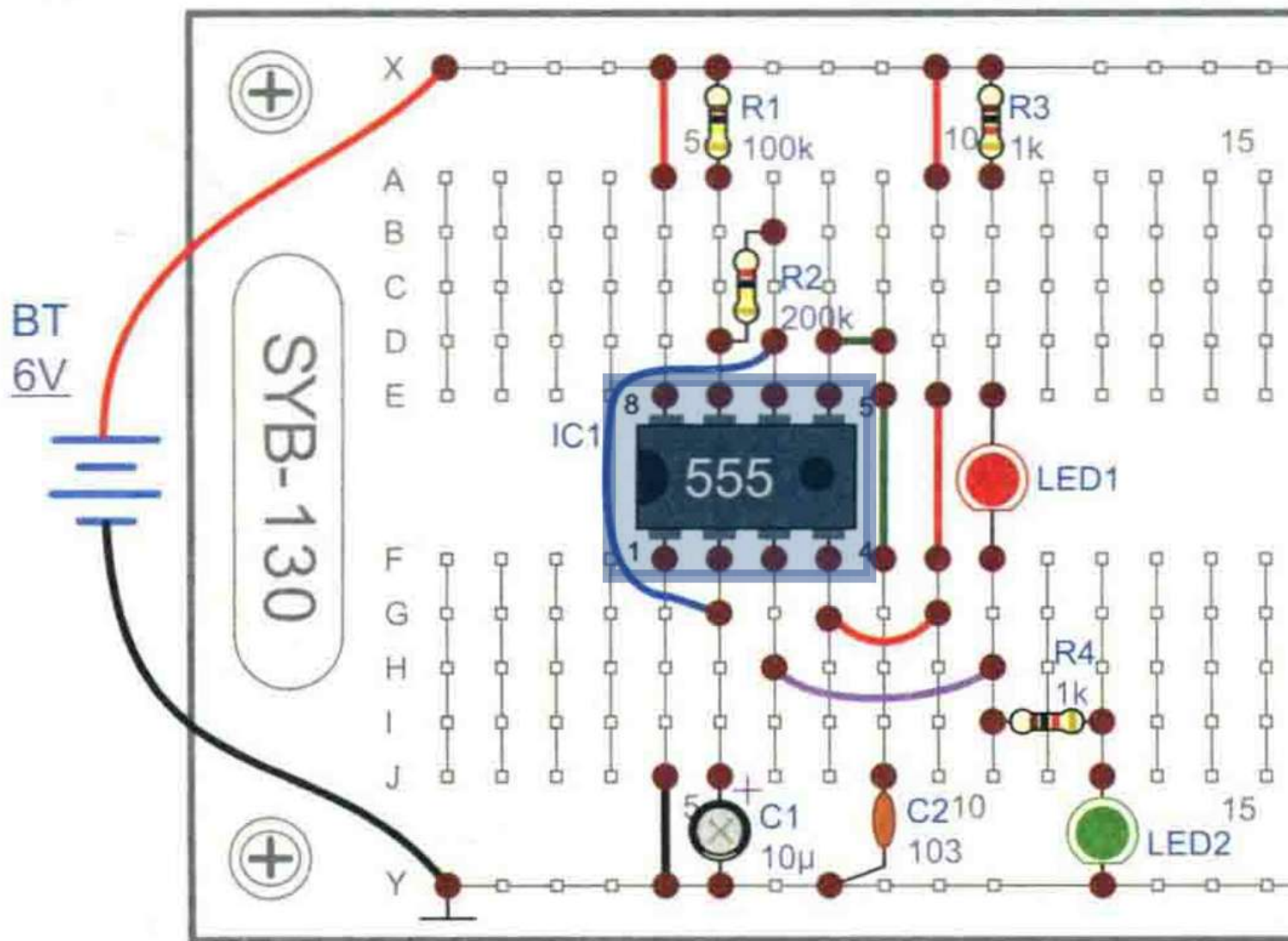



# 元器件基础

## ■ 电阻


请挑出阻值为 1K, 100K, 200K 的电阻

- **色环电阻**：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和**五色环**。


四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。

五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。


以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕” = 100Ω电阻，误差±1%

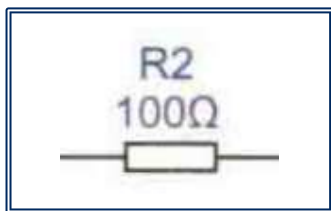

原理图

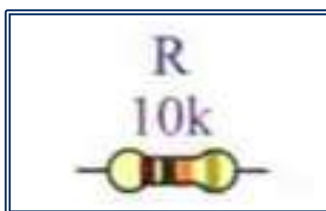

装配图

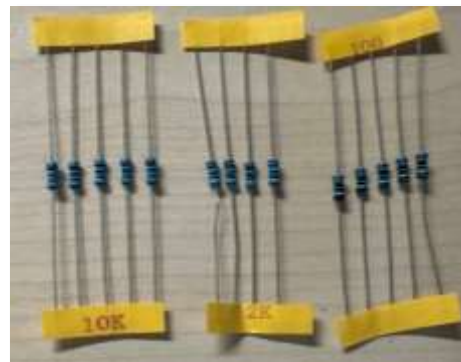

实物图





# 元器件基础

表 1-3-2 五色环电阻的表示方法

色环颜色	第一道色环 (第一有效位)	第二道色环 (第二有效位)	第三道色环 (第三有效位)	第四道色环 (乘以 10 的 $N$ 次方)	第五道色环 (误差范围)
黑	0	0	0	$10^0$	—
棕	1	1	1	$10^1$	$\pm 1\%$
红	2	2	2	$10^2$	$\pm 2\%$
橙	3	3	3	$10^3$	—
黄	4	4	4	$10^4$	—
绿	5	5	5	$10^5$	$\pm 0.5\%$
蓝	6	6	6	$10^6$	$\pm 0.25\%$
紫	7	7	7	$10^7$	$\pm 0.1\%$
灰	8	8	8	$10^8$	—
白	9	9	9	$10^9$	—
金	—	—	—	$10^{-1}$	—
银	—	—	—	$10^{-2}$	—


**前三环：有效数位**  
**第四环：10的幂数**  
**第五环：误差**

**请思考以下五色环电阻阻值为多少：**  
**1.棕绿黑红紫**  
**2.黄紫黑黑绿**



# 双色闪光灯制作

## ■ 装配图

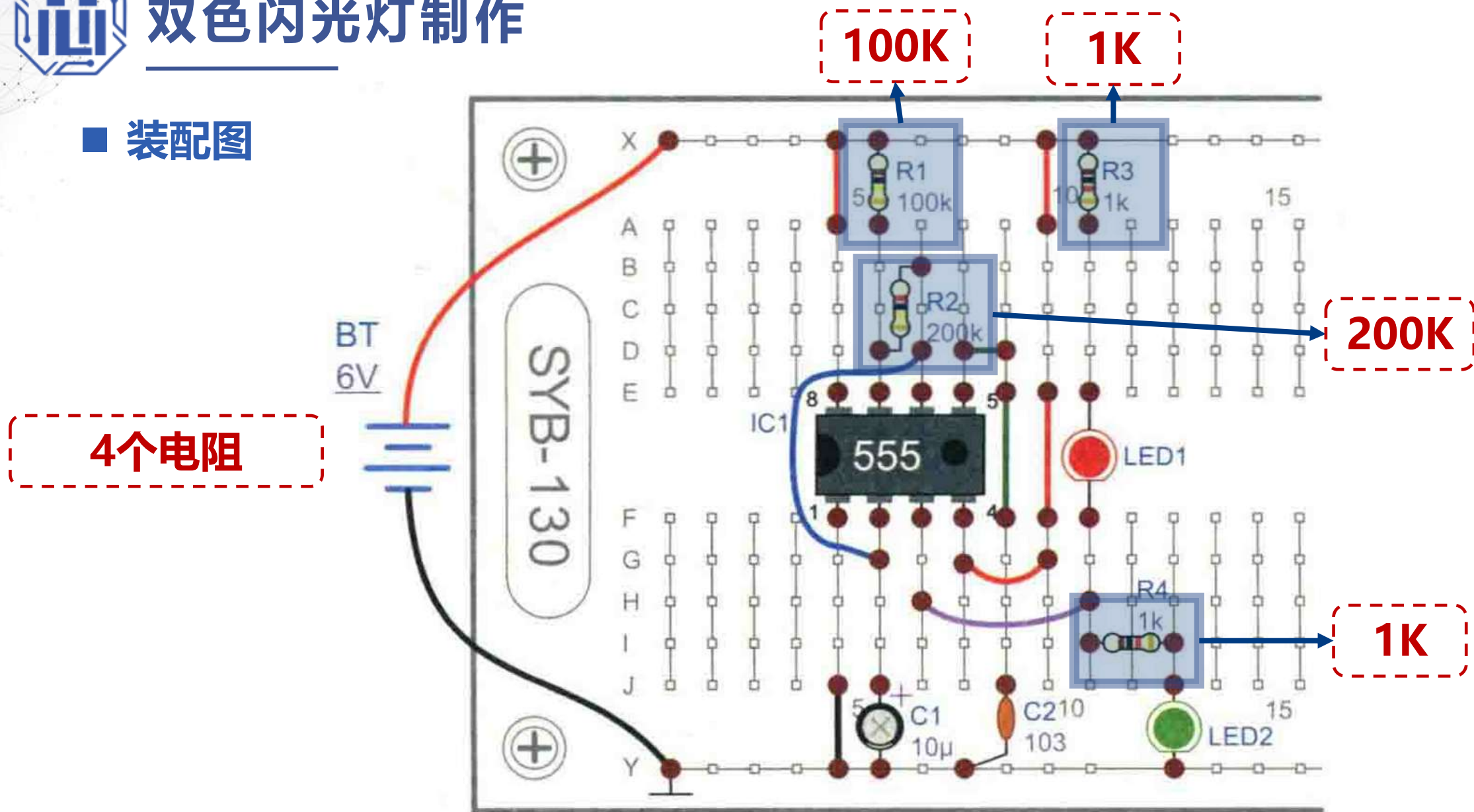



# 元器件基础

## ■ 二极管

- 二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有**单向导电**的特性。

请挑出一个红色发光二极管和一个绿色发光二极管

### 普通二极管

在管身的一端印有**黑色圆环**，表明该端引脚是**负极**，另一端是正极。  
最大工作电流为75mA。  
正向压降0.7V，反向压降100V。



原理图



装配图



实物图

### 发光二极管

**长引脚**的是**正极**，**短引脚**的是**负极**。  
建议工作电流为5~10mA。  
反向压降较小，不可反接。



原理图



装配图




实物图



# 双色闪光灯制作

## ■ 装配图

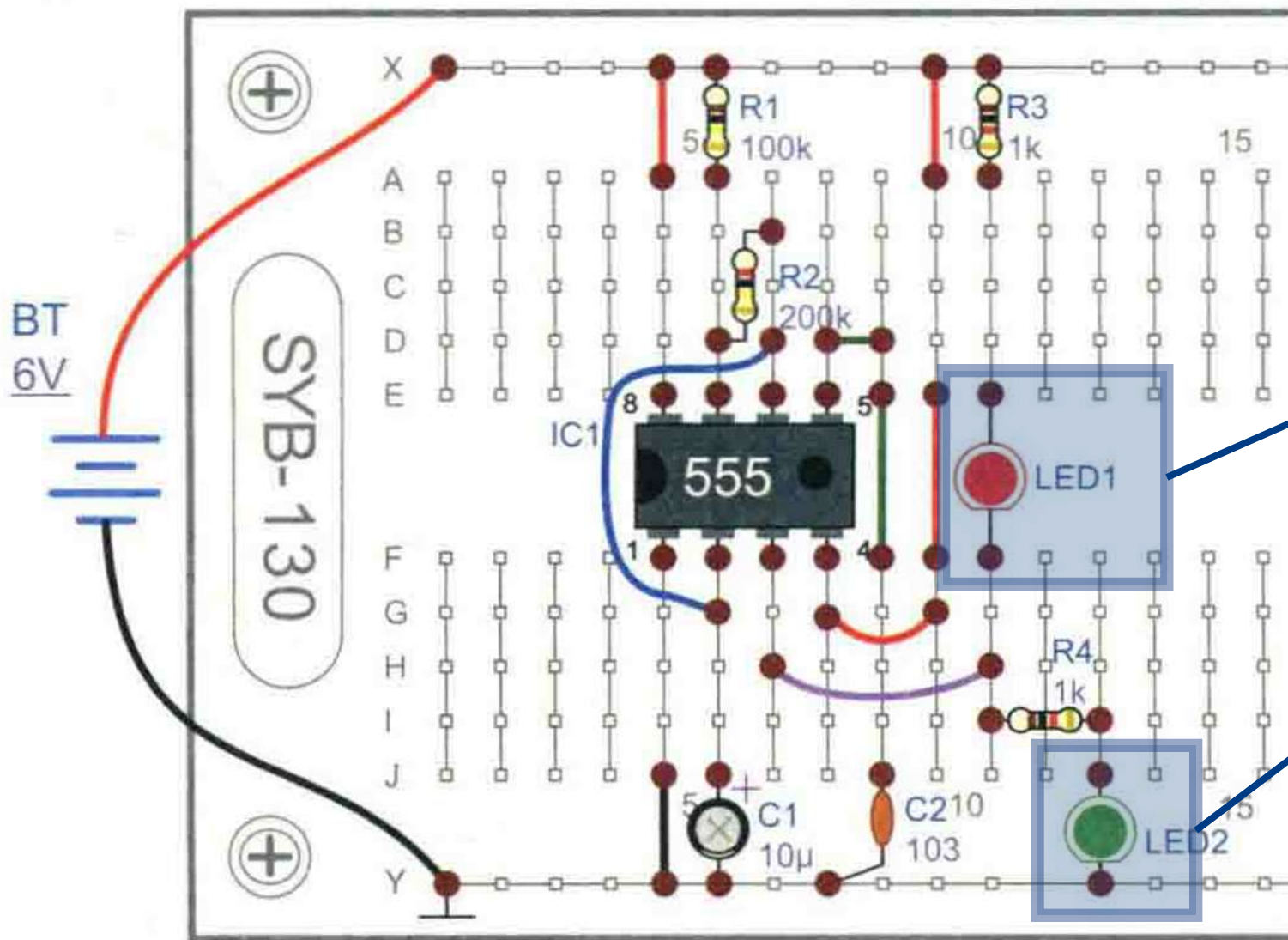

2个小灯泡  
长引脚为正极  
短引脚为负极

长引脚  
(正极)  
在上

长引脚  
(正极)  
在上





# 元器件基础


请挑出一个标有  
“103”的瓷片电容

## ■ 电容


- 能够储存电荷和电能。其储存的电荷量与电容两端的电压成正比，即 $Q=CV$ 。电容越大，在相同电压下储存的电荷量越多，储存的电能也越多。
- “通交流、隔直流”，能随交流信号的不同频率而改变容抗大小。
- 电容的标准单位是F(法拉)， $1F=10^6\mu F(\text{微法})=10^{12}pF(\text{皮法})$
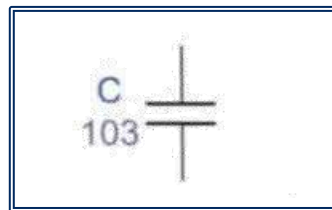
### 瓷片电容：


瓷片电容不区分正负极，目前多采用3位数字表示其容量。其中前两位表示为有效数字，第3位表示10的幂数，单位为pF(皮法)，如“103”代表 $10^4(10 \times 10^3)pF$ 。一般瓷片电容耐压值为50V



原理图

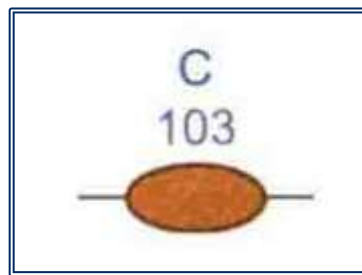

装配图

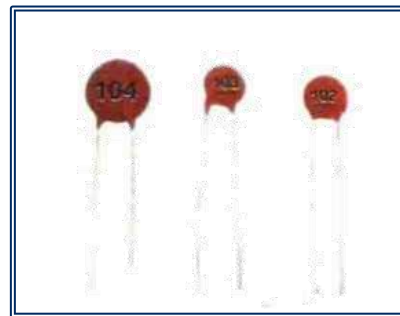


实物图



# 双色闪光灯制作

## ■ 装配图

1个瓷片电容

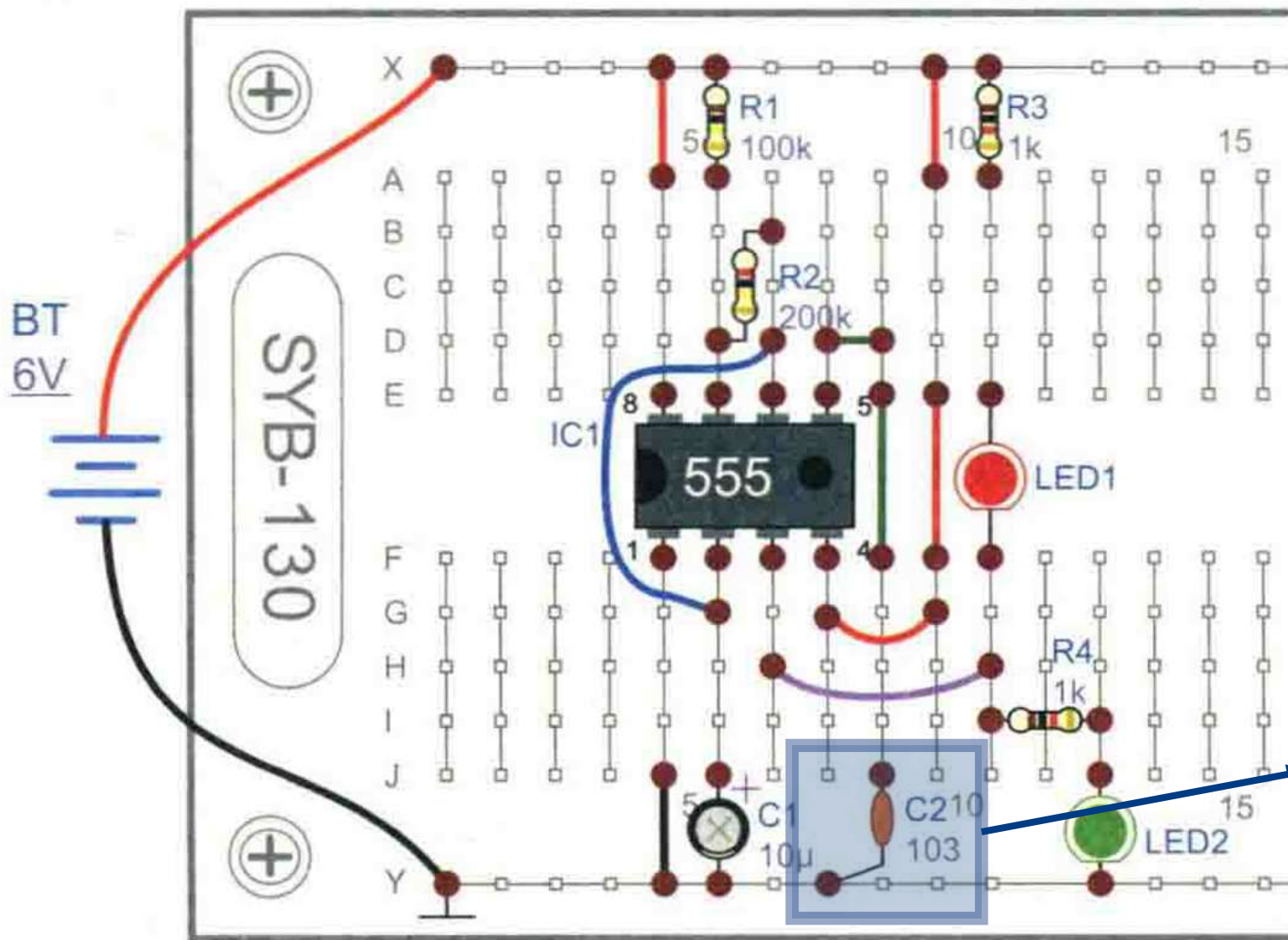

103



# 元器件基础

## ■ 电容


请挑出一个标有  
“10uF” 的电解电容

### 电解电容：


电解电容是有**极性**的，带“+”的一端是正极，另一端是负极。  
新的电解电容的引脚是1长1短，**长引脚的是正极，短引脚的是负极**。  
同时在外壳上印有“-”标记的引脚是负极。  
实验中电解电容耐压值为16V或以上。



注意！  
接反会有安全隐患哦！

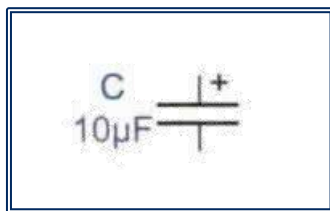

原理图

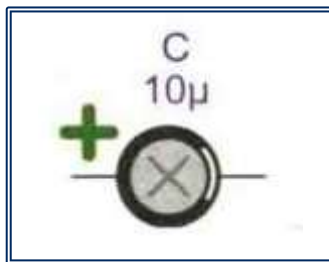

装配图



实物图



## ■ 装配图



**10uF  
长引脚  
(正极)  
在上**






# 元器件基础
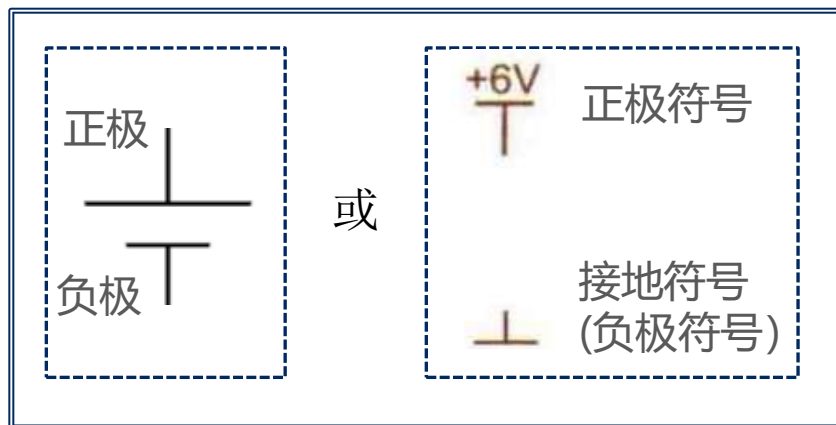
## ■ 电源

- 电池盒+1.5V电池4节

**注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。  
装入电池盒时负极与弹簧相连。**



原理图



装配图




实物图



# 双色闪光灯制作

## ■ 装配图

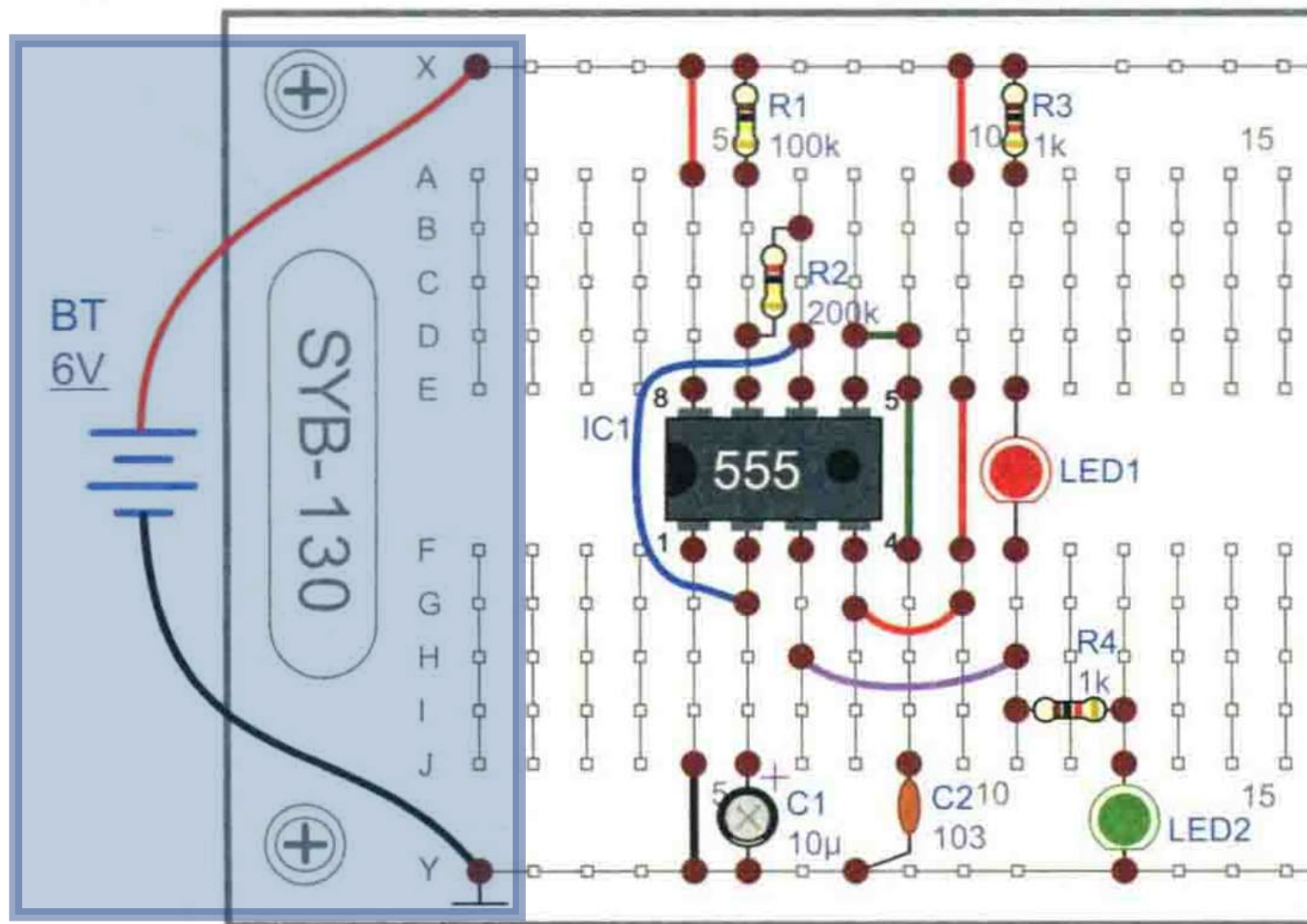

电池  
红线在上  
黑线在下



# 03

---

## 电路原理讲解

---







# 555集成电路



555集成电路实物图

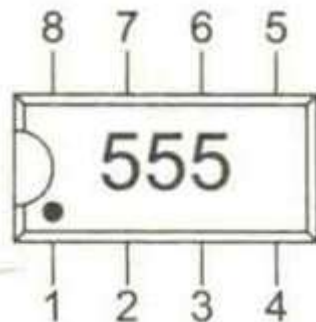

555集成电路引脚排列图

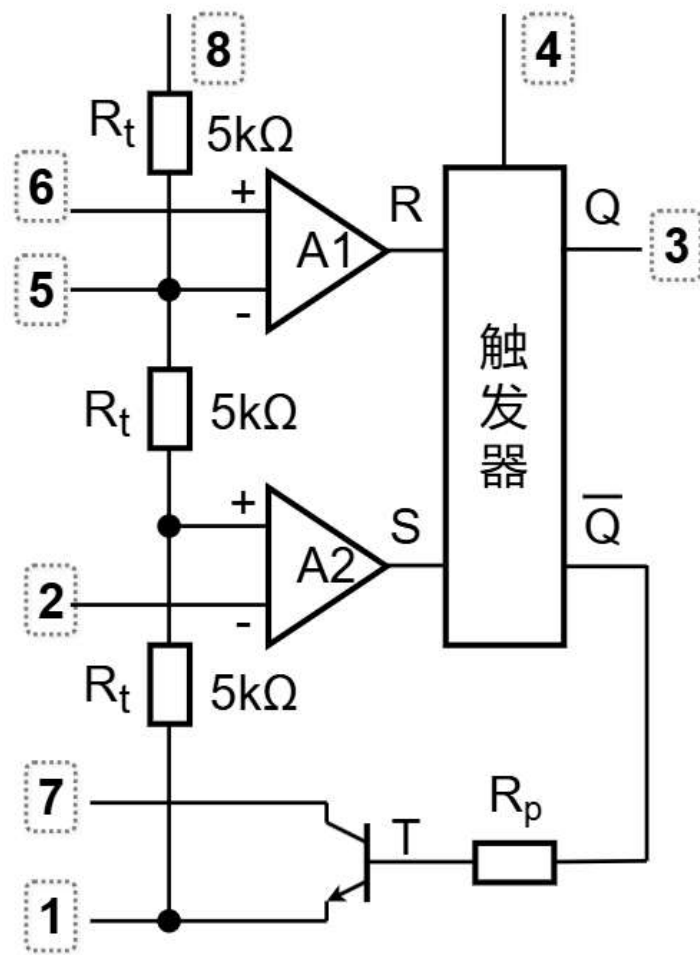


555集成电路内部原理图






# 555集成电路

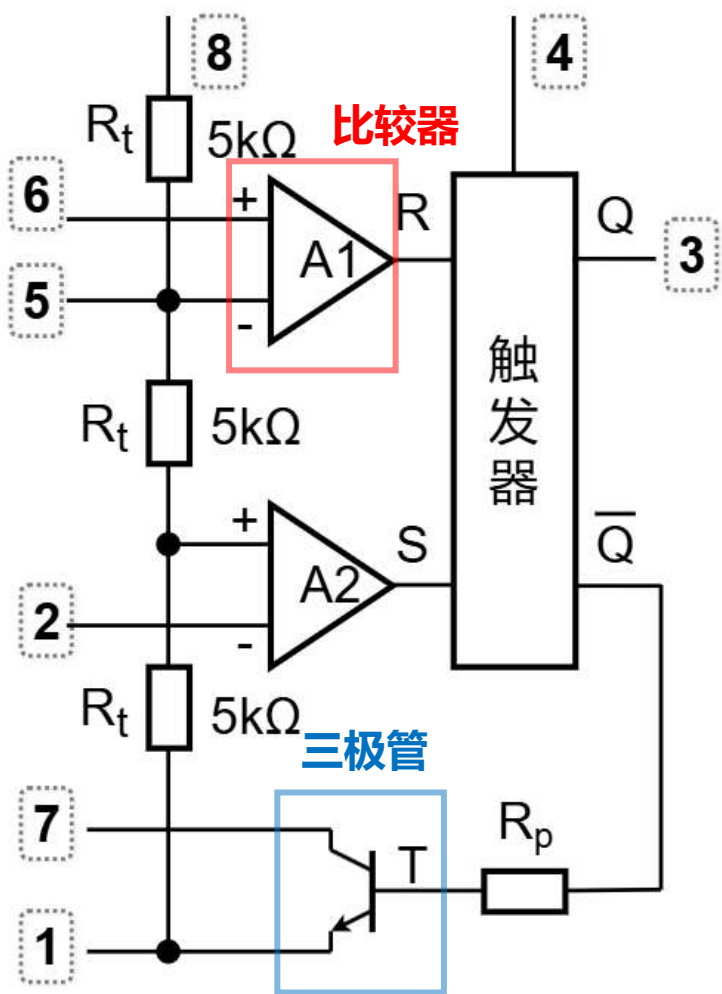


555集成电路内部原理图

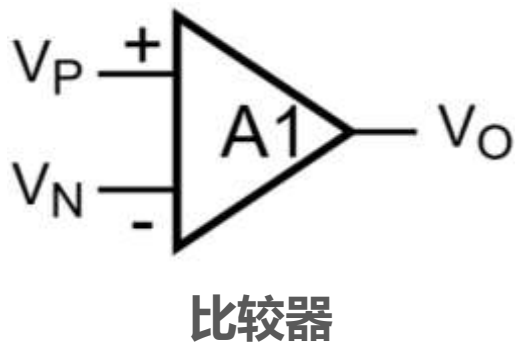

输入	输出
$V_P > V_N$	$V_O = 1$
$V_P < V_N$	$V_O = 0$


注：本实验中，0表示低电平，约为0V；1表示高电平，约为6V。

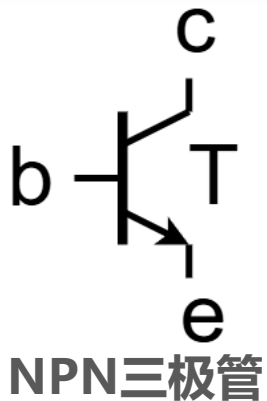


输入	本实验中效果
$b = 1$	$c \rightarrow e$ 导通
$b = 0$	$c \rightarrow e$ 关断



# 555集成电路

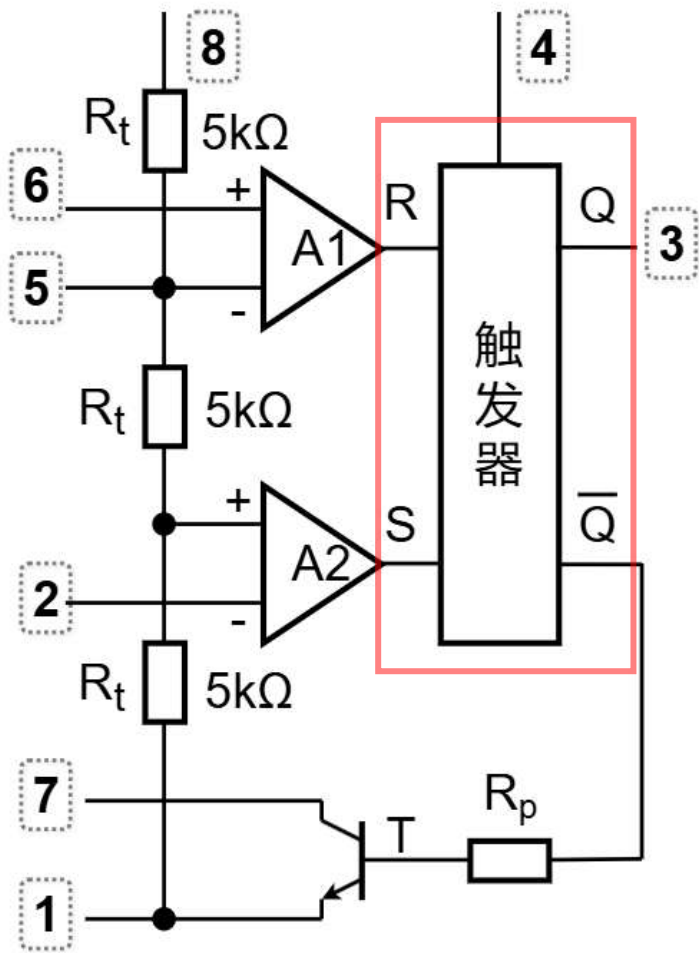

555集成电路内部原理图

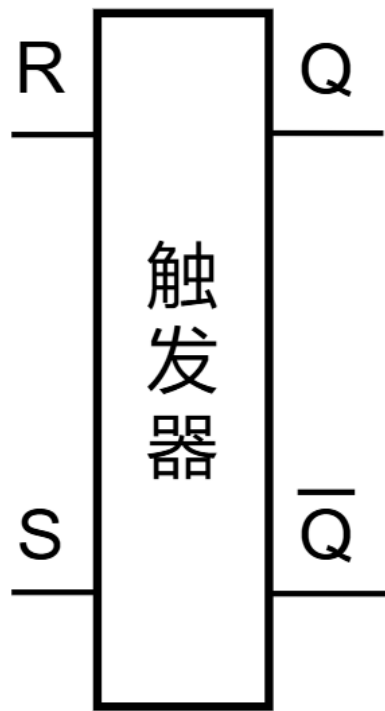

RS触发器


输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-

RS触发器输入输出关系




# 双色闪光灯制作

## ■ 装配图

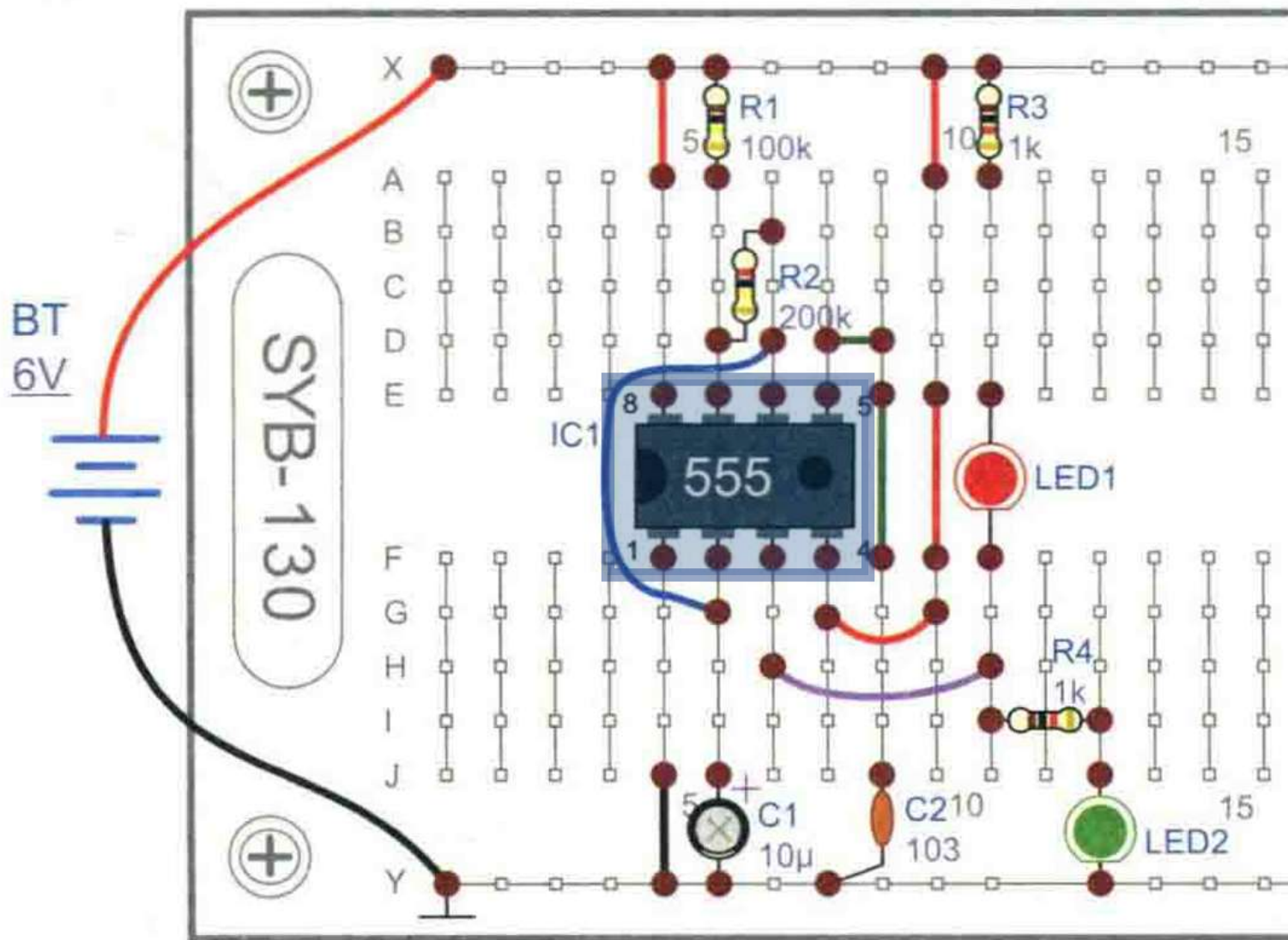



# 施密特触发器

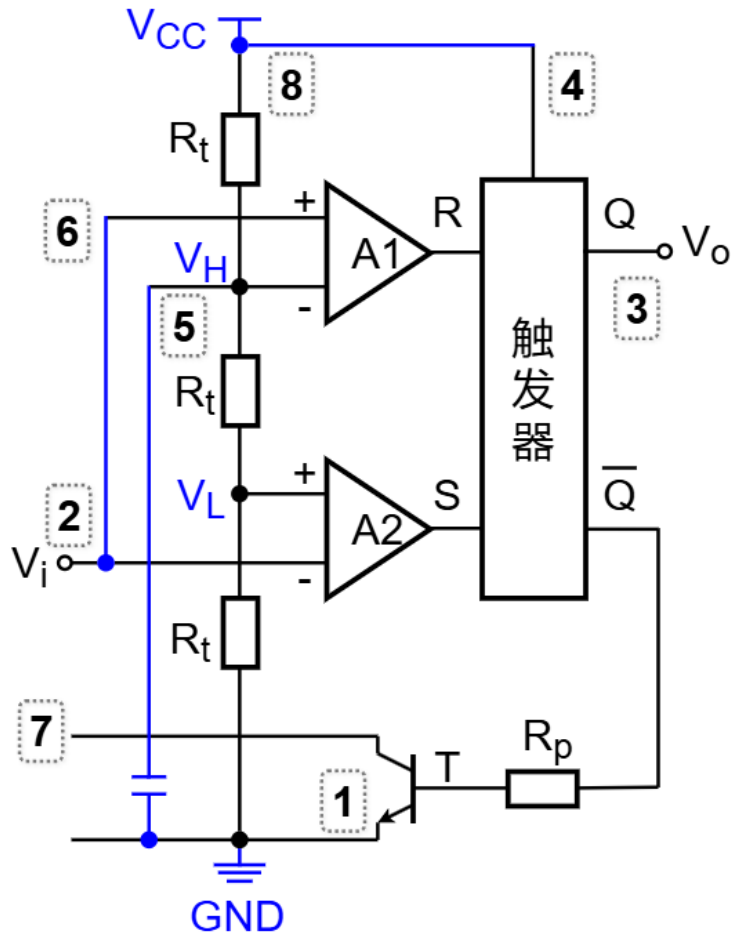

施密特触发器原理图

施密特触发器增加内容（相较于555集成电路）：


1. ①引脚接地
2. ②⑥引脚相连
3. ④⑧引脚接高电压
4. ⑤引脚通过电容接地

注：⑤引脚接电容后再接地是为了防止引脚悬空（即芯片的某个引脚不接入电路中的任何位置，这种“悬空”的引脚通常不符合芯片的使用规范）。接电容可以保证不改变该节点的直流电压值。






# 施密特触发器

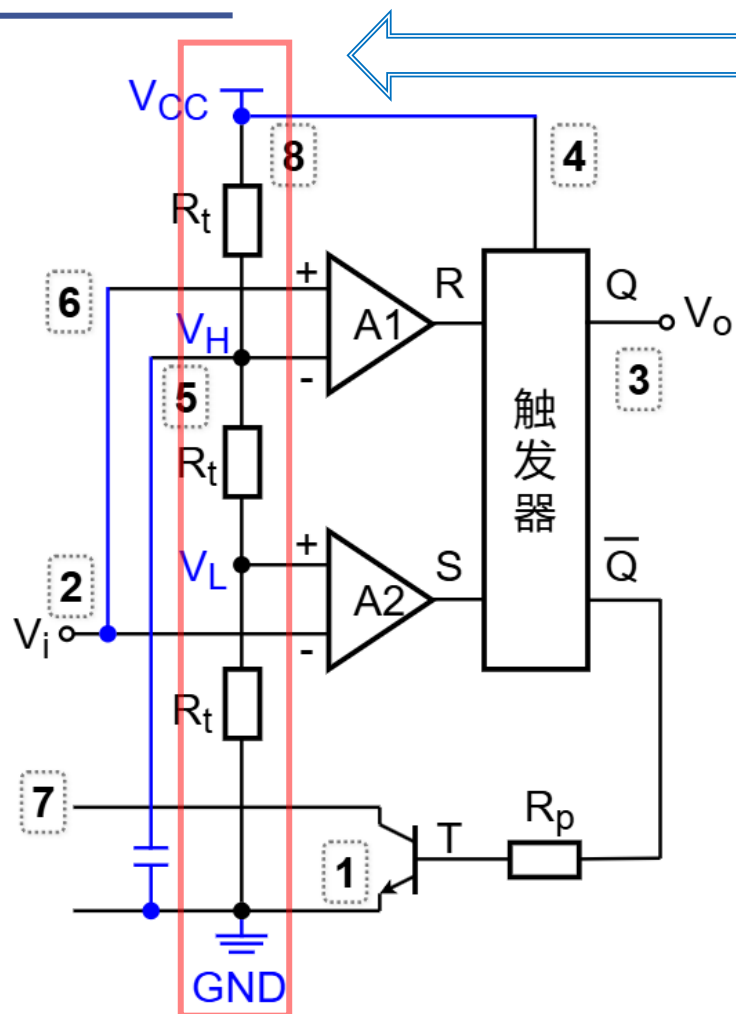


施密特触发器原理图

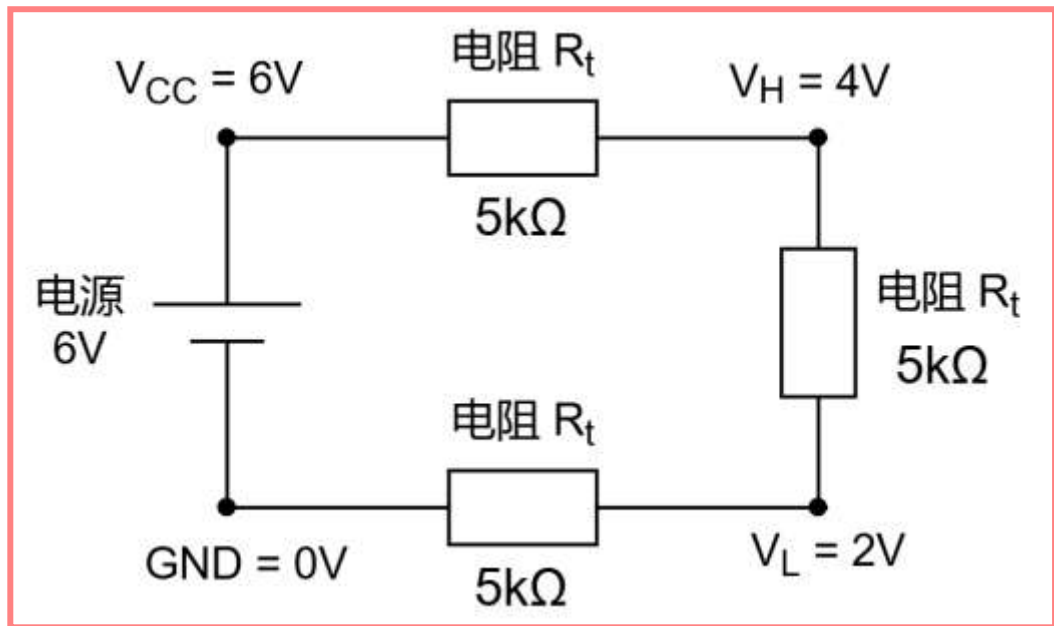

施密特触发器直流偏置电路等效图



# 施密特触发器

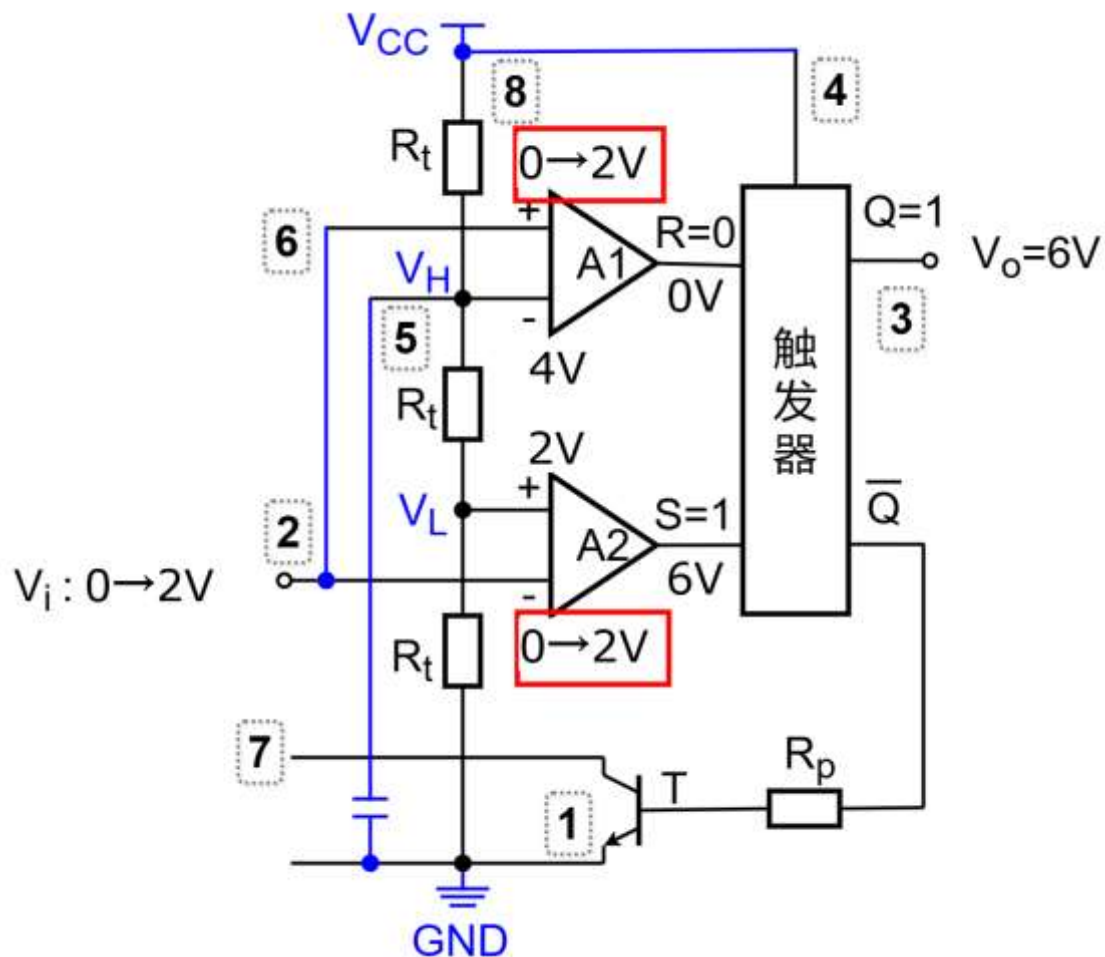

施密特触发器原理图

输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-


RS触发器输入输出关系

输入	中间量		输出
$V_i$	R	S	$V_o$
0→2V	0	1	6V

施密特触发器输入输出关系( $V_i: 0 \rightarrow 6V$ )



# 施密特触发器

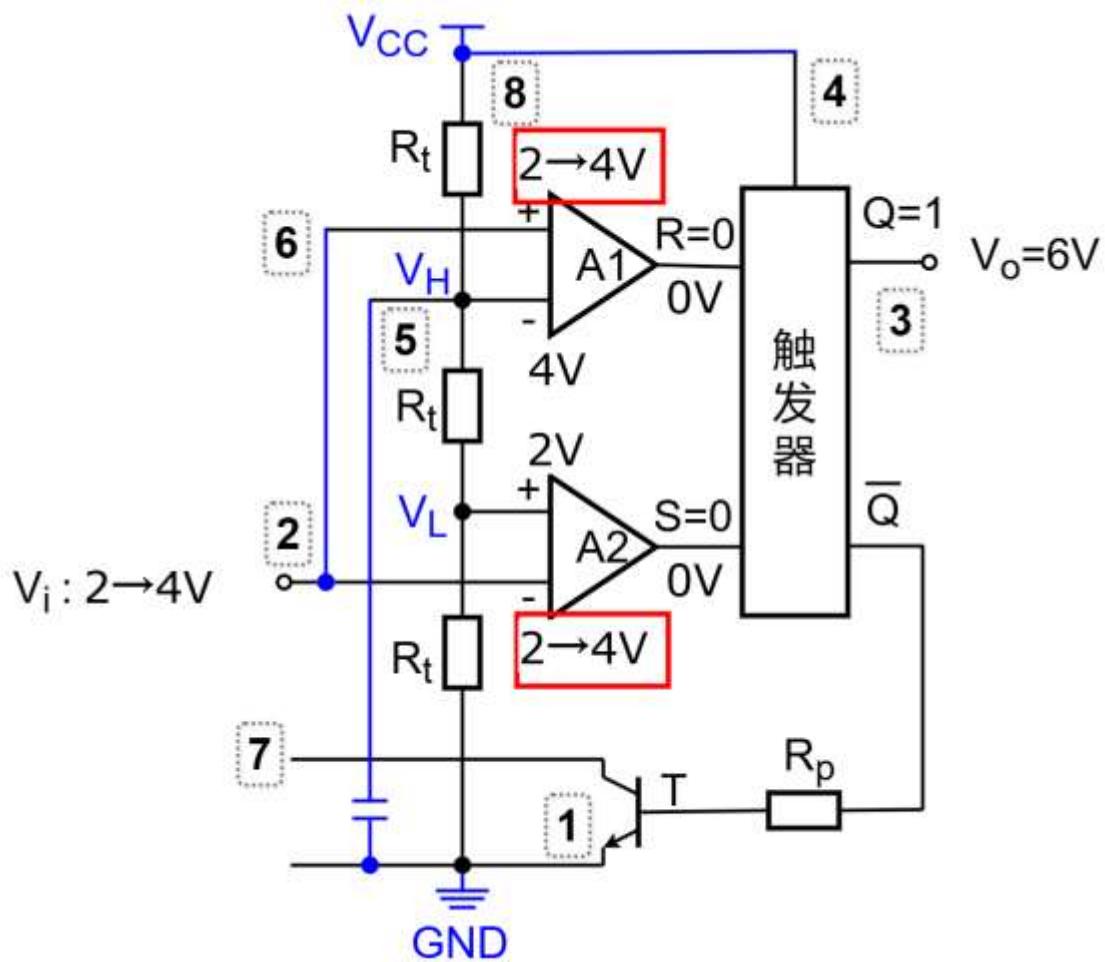

施密特触发器原理图

输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-

RS触发器输入输出关系

输入	中间量		输出
$V_i$	R	S	$V_o$
0→2V	0	1	6V
2→4V	0	0	6V

施密特触发器输入输出关系( $V_i: 0 \rightarrow 6V$ )




## RS触发器输入输出关系

### 施密特触发器输入输出关系( $V_i: 0 \rightarrow 6V$ )






# 施密特触发器

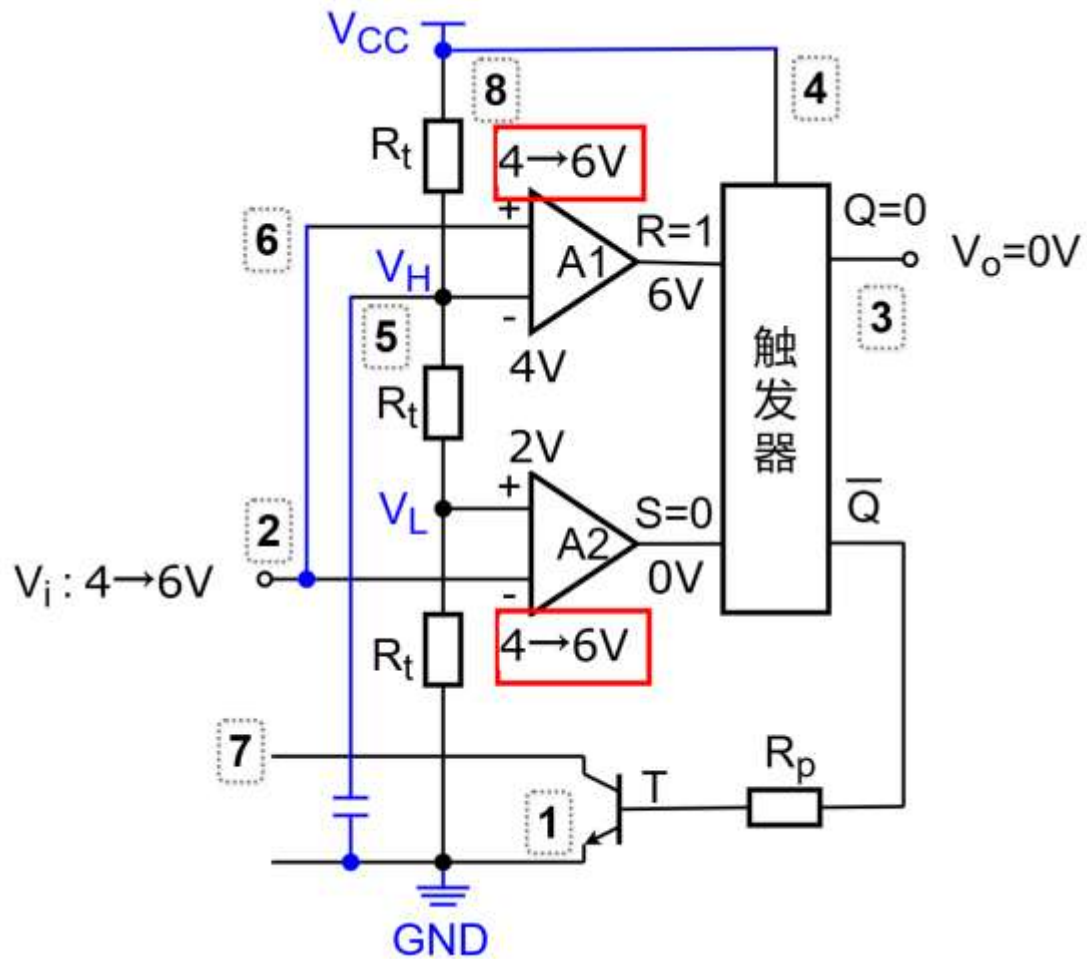

施密特触发器原理图

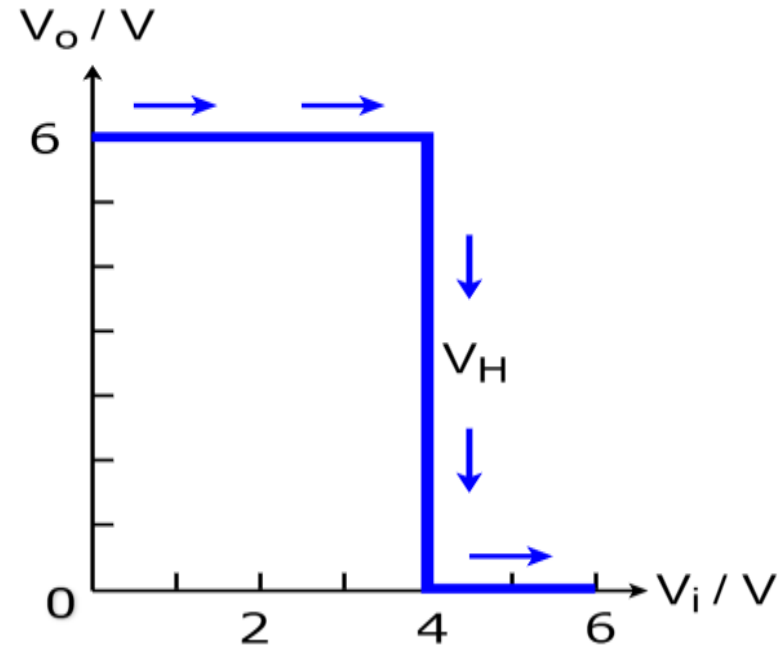


输入	中间量		输出
$V_i$	R	S	$V_o$
0→2V	0	1	6V
2→4V	0	0	6V
4→6V	1	0	0V

施密特触发器输入输出关系( $V_i: 0 \rightarrow 6V$ )




## RS触发器输入输出关系
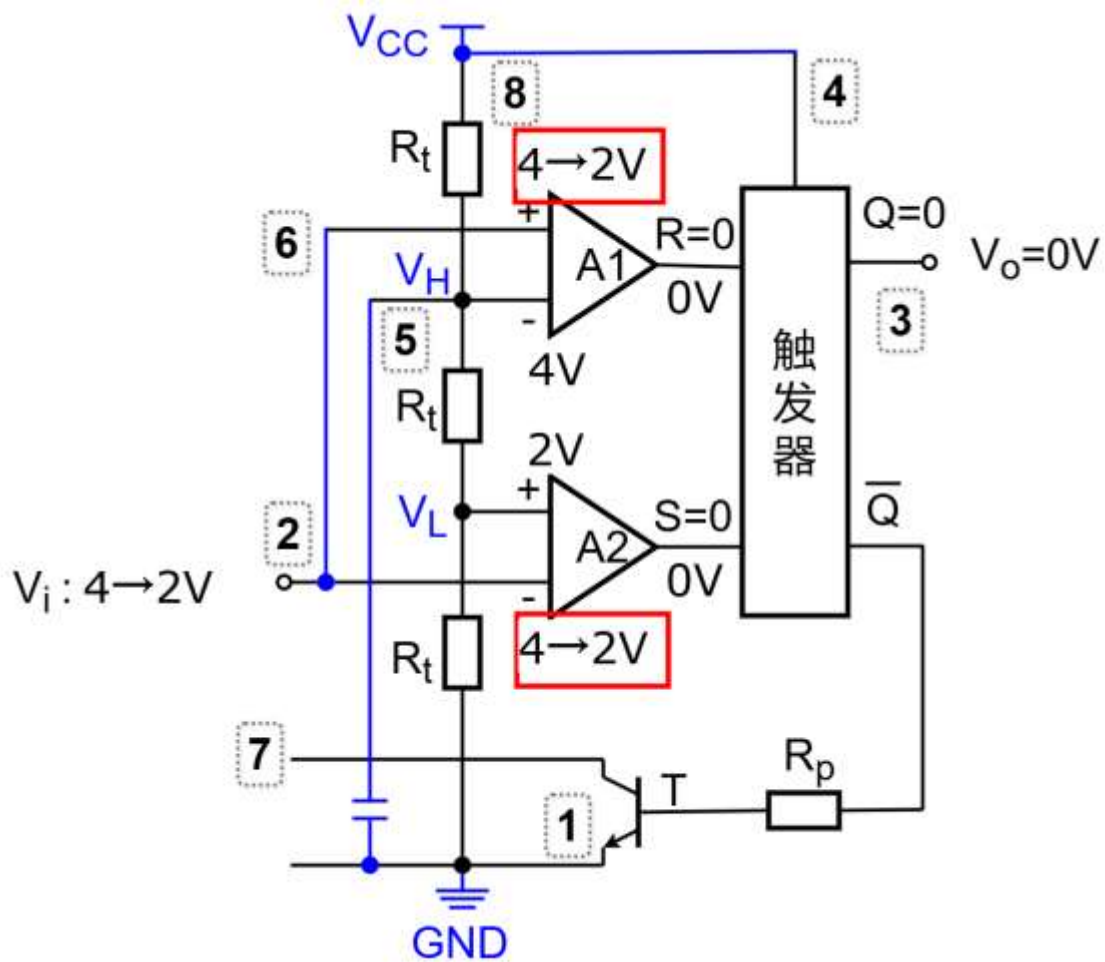
### 施密特触发器输入输出关系( $V_i: 6 \rightarrow 0V$ )



输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-

输入	中间量		输出
$V_i$	R	S	$V_o$
6→4V	1	0	0V
4→2V	0	0	0V

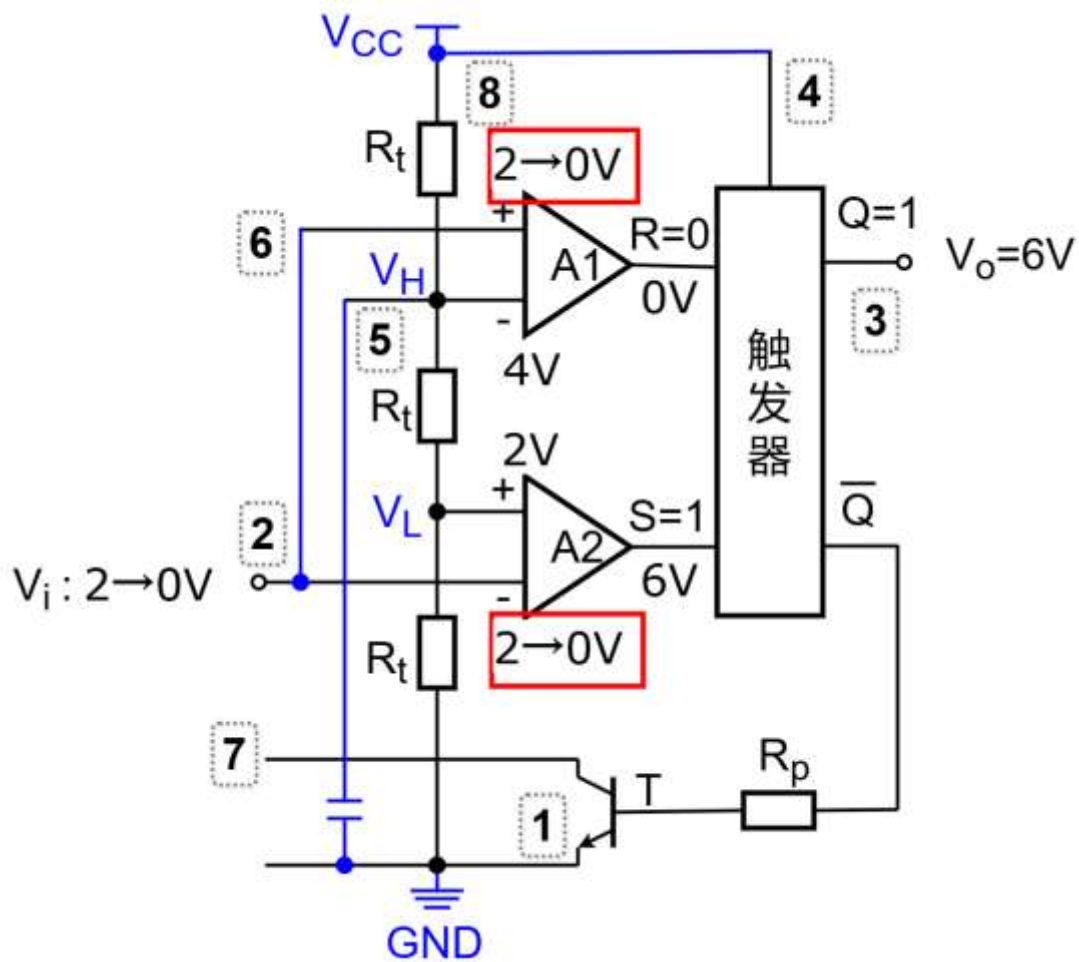


输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-

输入	中间量		输出
$V_i$	R	S	$V_o$
6→4V	1	0	0V
4→2V	0	0	0V
2→0V	0	1	6V






# 施密特触发器

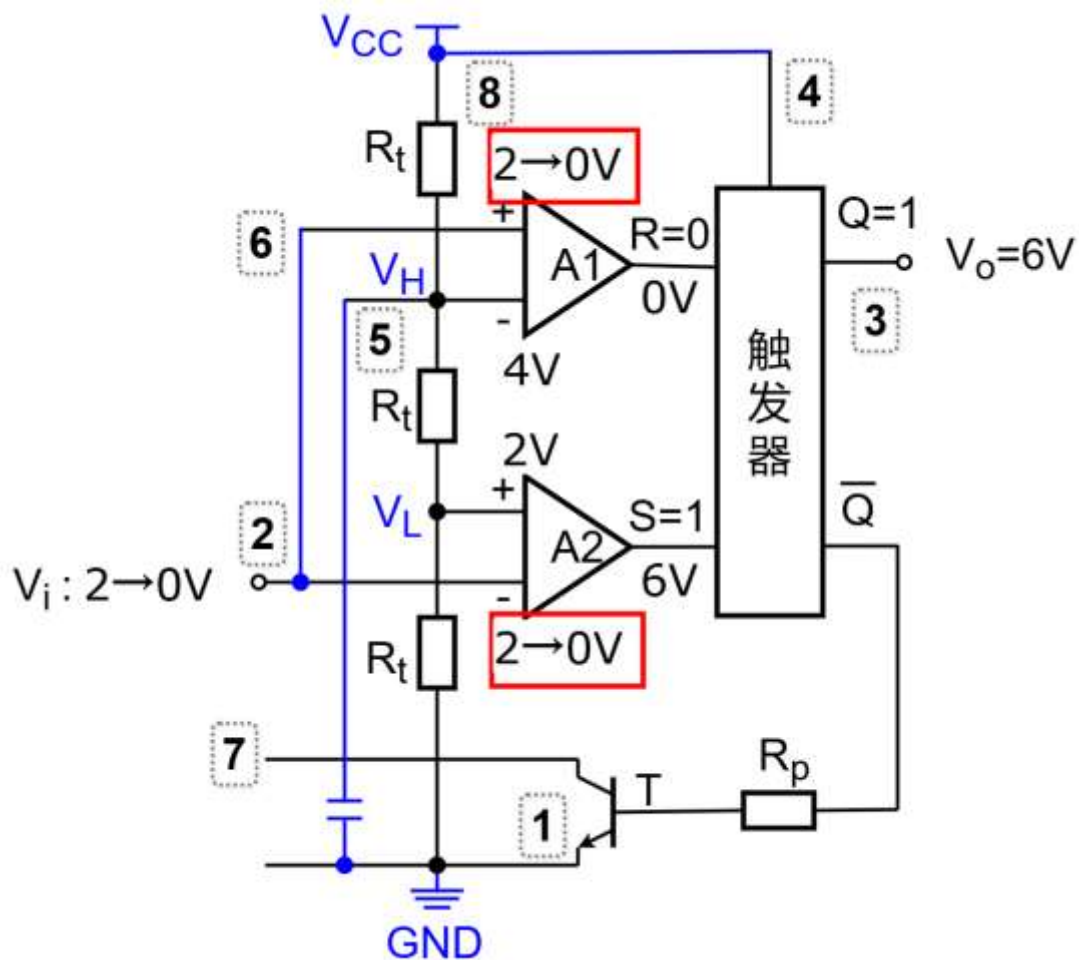

施密特触发器原理图

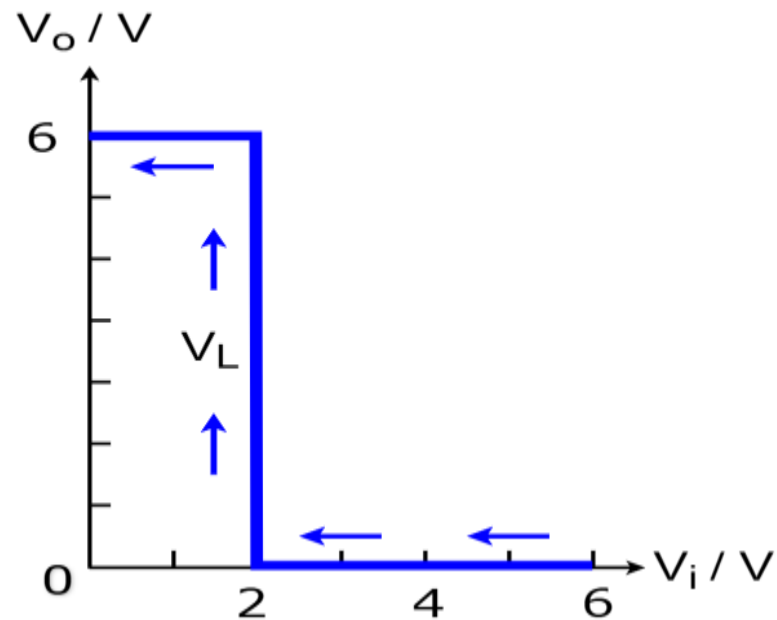

输入	中间量		输出
$V_i$	R	S	$V_o$
6→4V	1	0	0V
4→2V	0	0	0V
2→0V	0	1	6V


施密特触发器输入输出关系( $V_i: 6 \rightarrow 0V$ )



# 施密特触发器

输入	中间量		输出
$V_i$	R	S	$V_o$
$0 \rightarrow 2V$	0	1	6V
$2 \rightarrow 4V$	0	0	6V
$4 \rightarrow 6V$	1	0	0V
$6 \rightarrow 4V$	1	0	0V
$4 \rightarrow 2V$	0	0	0V
$2 \rightarrow 0V$	0	1	6V


施密特触发器输入输出关系

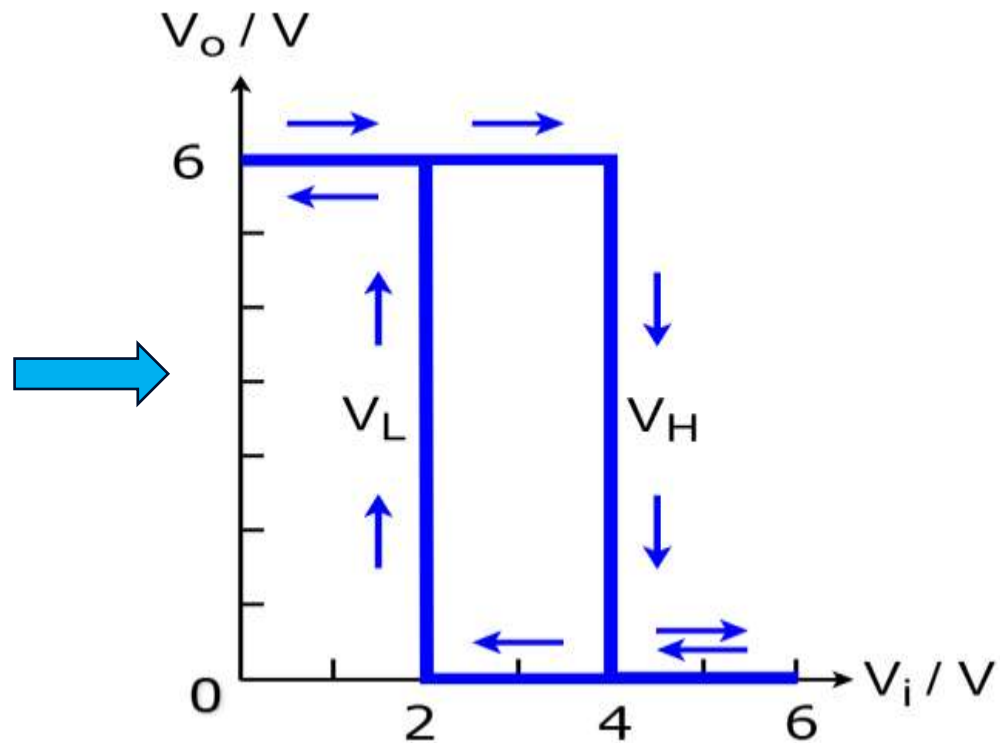

施密特触发器IO特性曲线




# 双色闪光灯制作

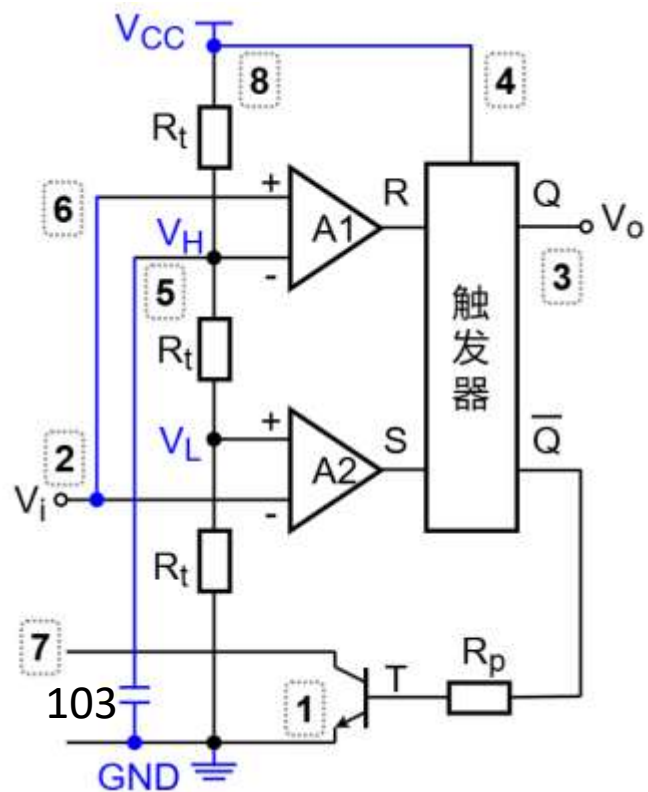


施密特触发器增加内容（相较于555集成电路）：

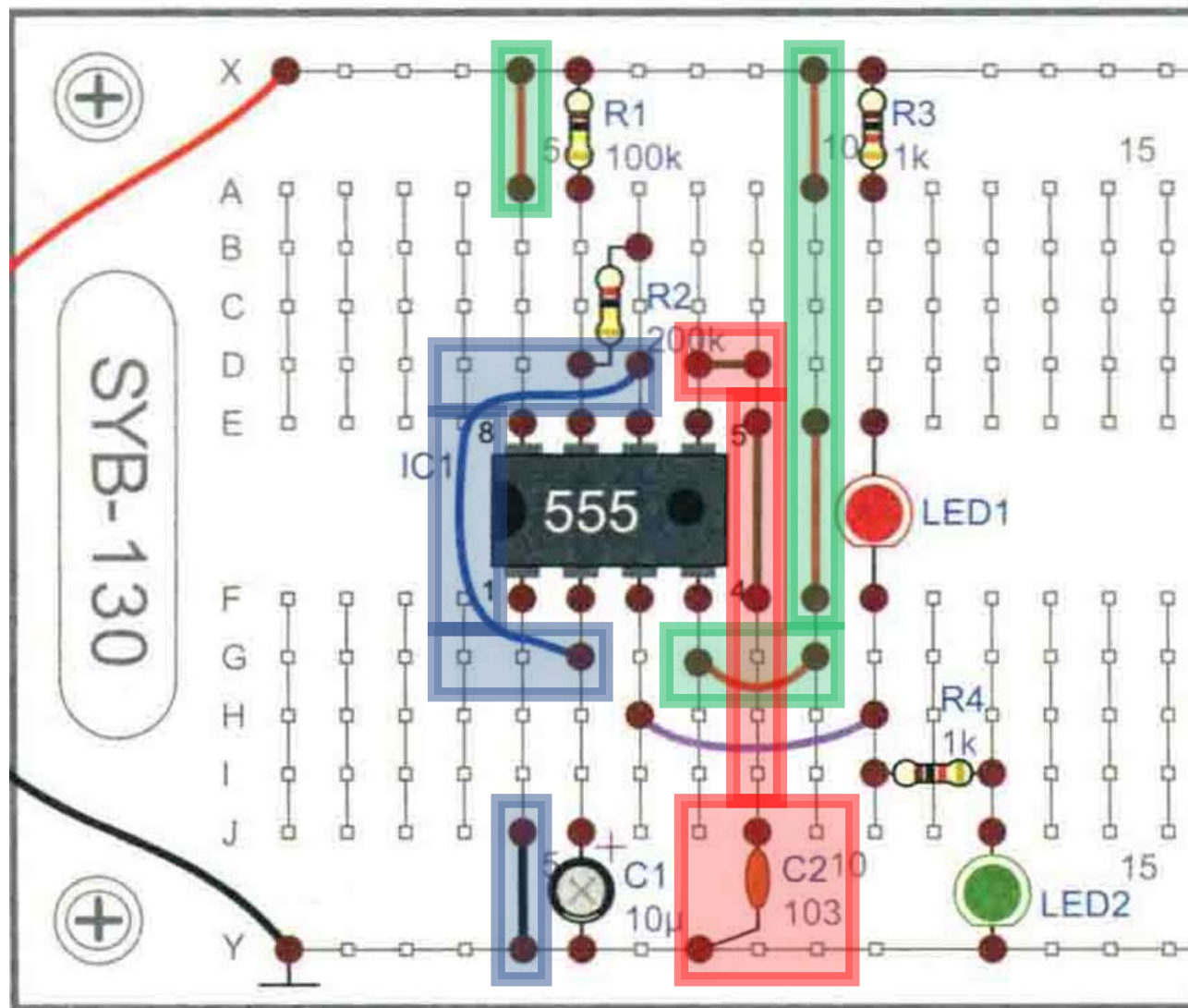1. ①引脚接地
2. ②⑥引脚相连
3. ④⑧引脚接高电压
4. ⑤引脚通过电容接地





# 多谐振荡器

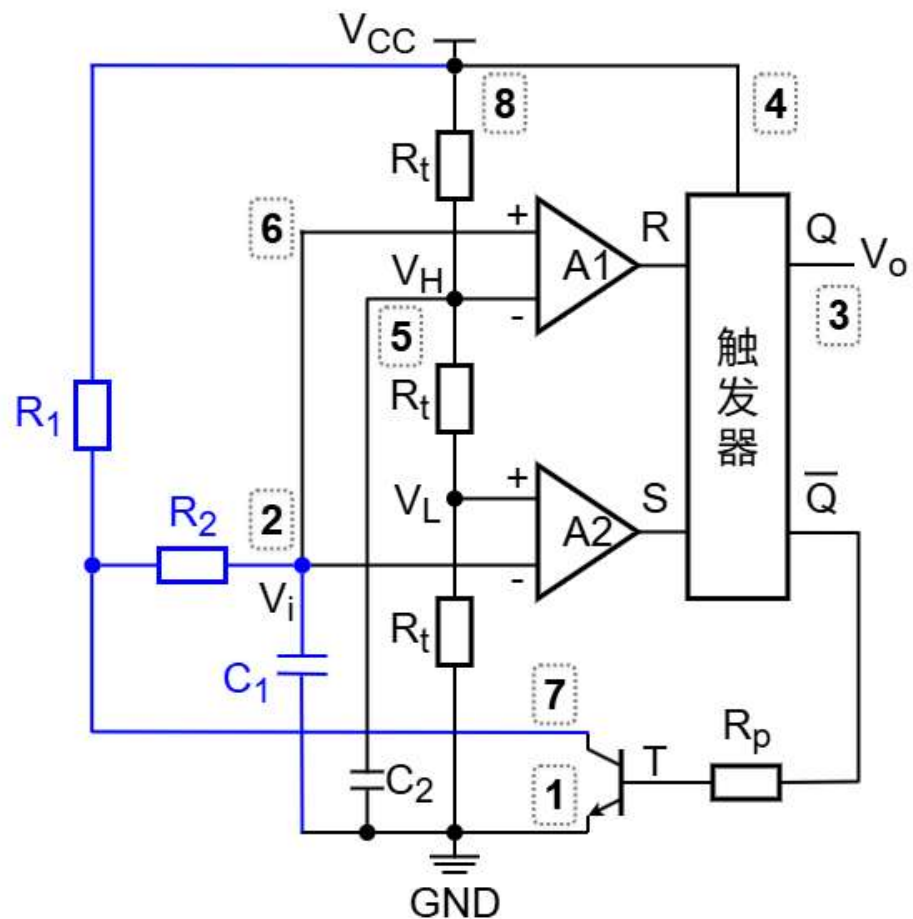



多谐振荡器原理图

多谐振荡器增加内容（相较于施密特触发器）：

1. ②引脚通过电容 $C_1$ 接地
2. ②⑦引脚通过电阻 $R_2$ 相连
3. ⑦引脚通过电阻 $R_1$ 接高电压


一切的一切，都是为了给 $V_i$ 节点充电和放电……



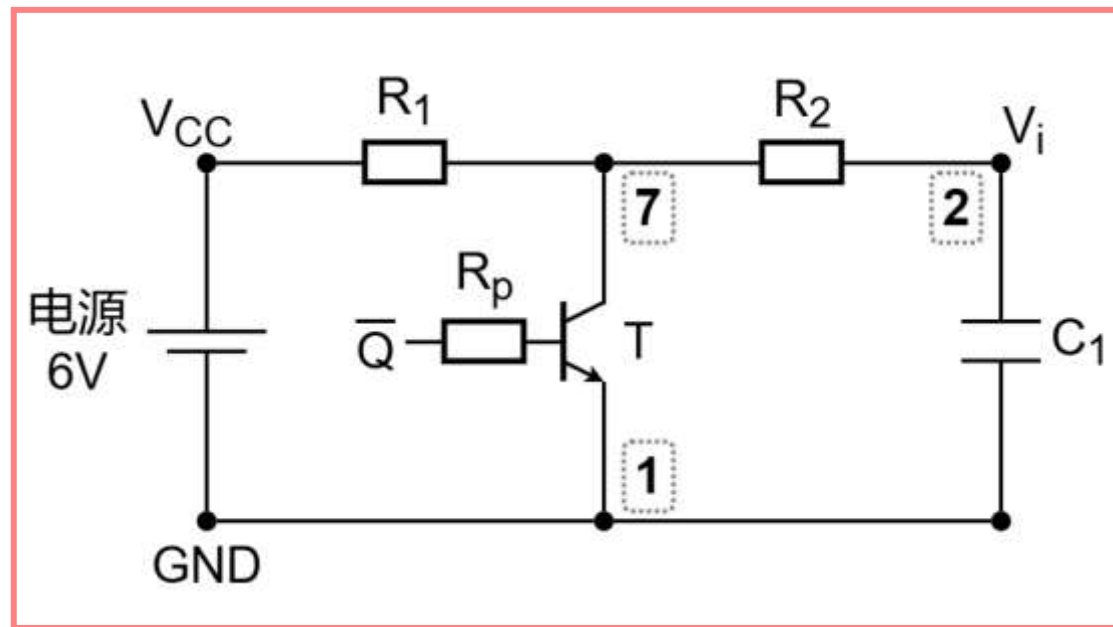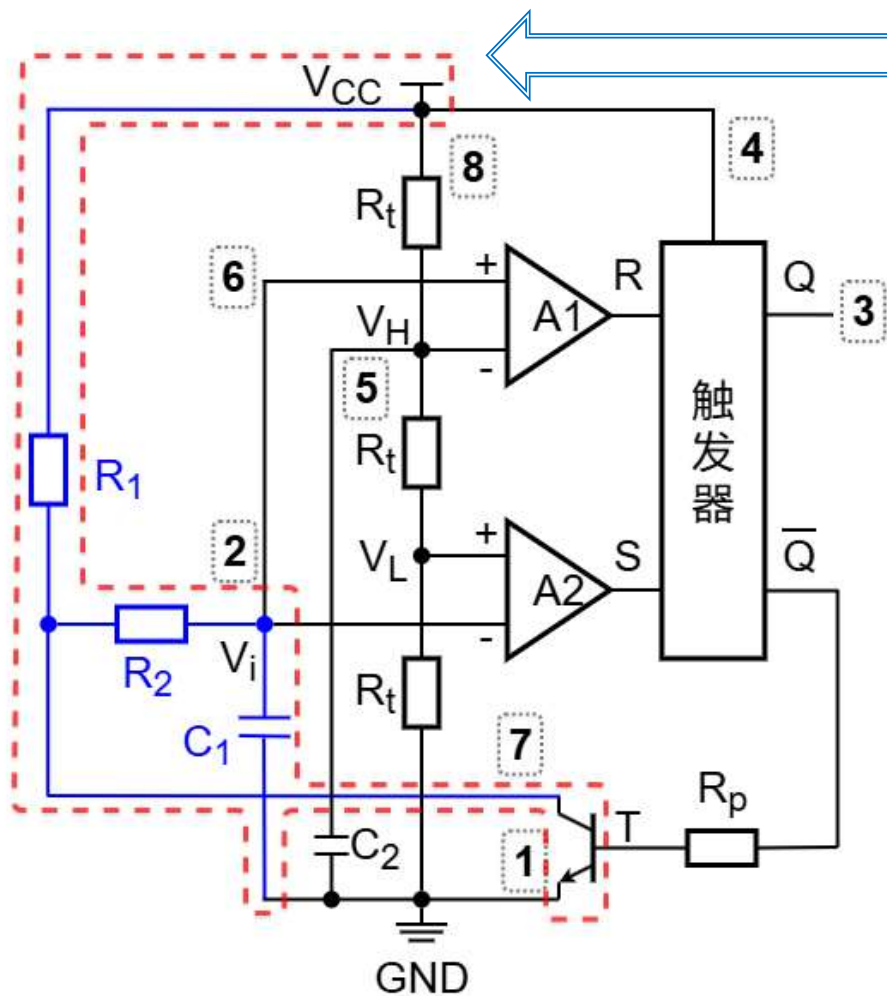




# 多谐振荡器

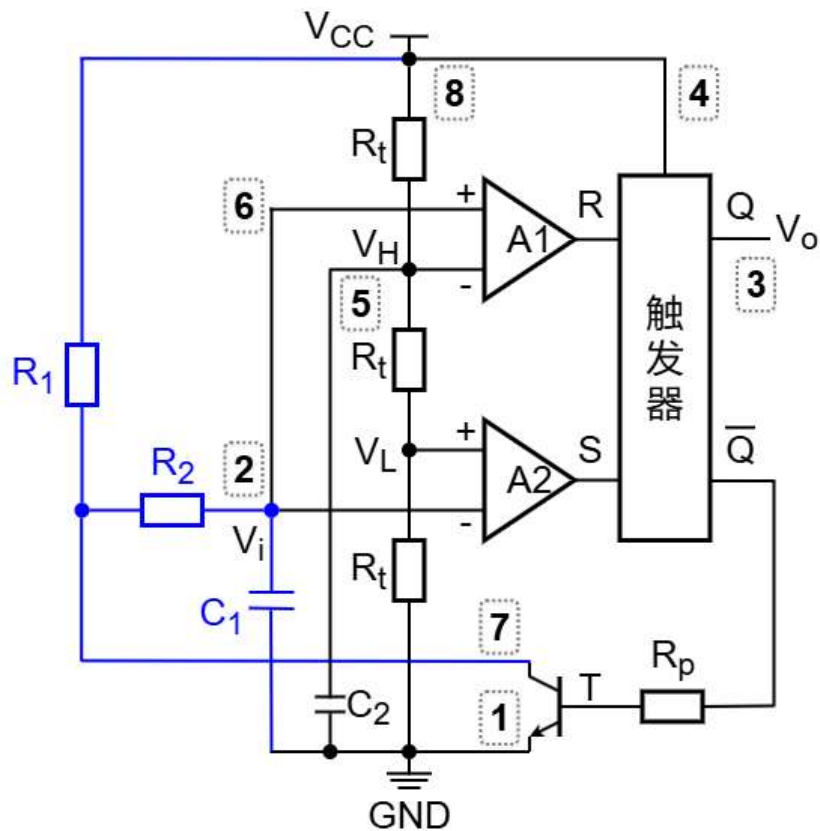

多谐振荡器原理图

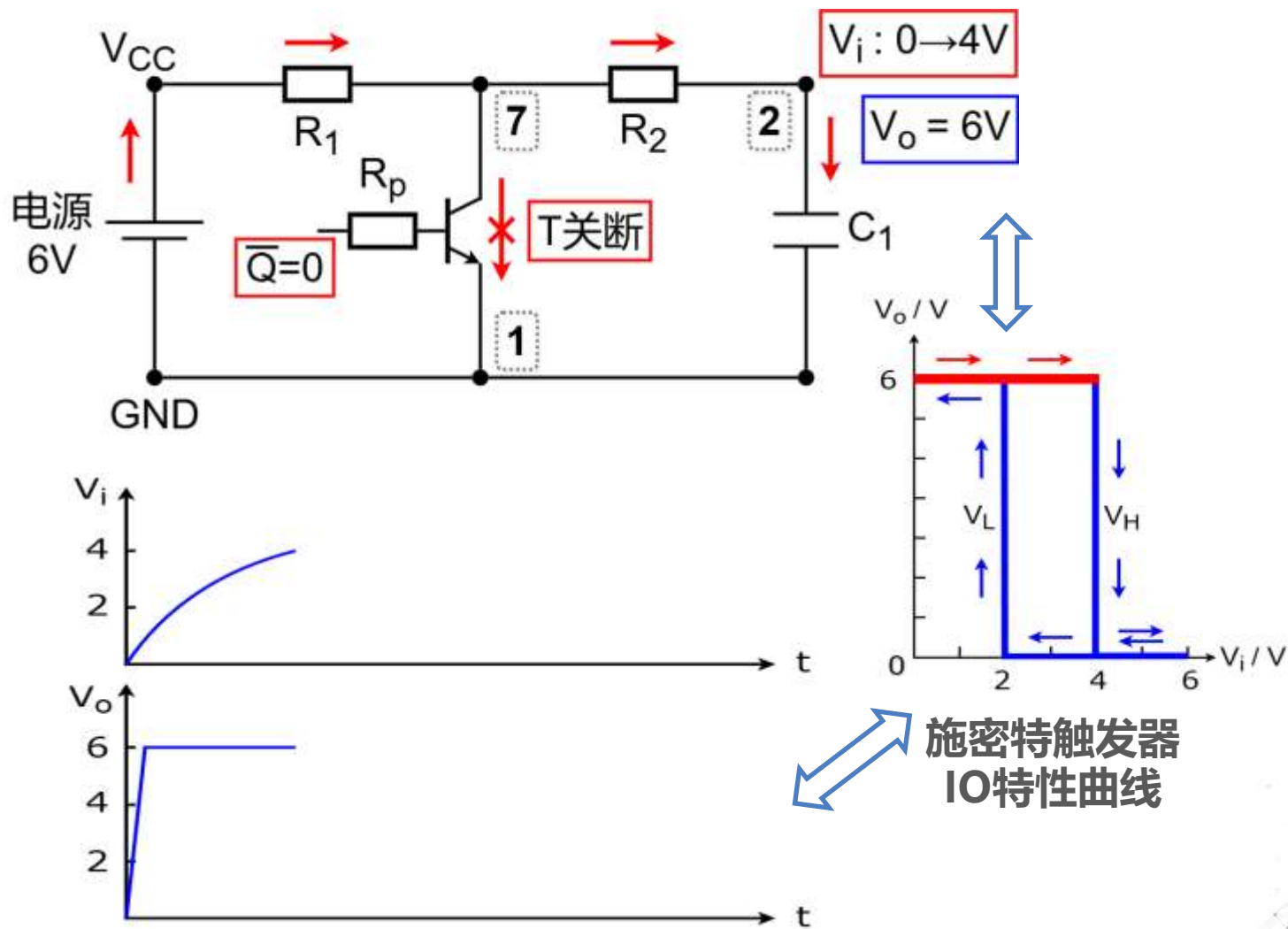


多谐振荡器输入输出随时间变化图


施密特触发器  
IO特性曲线



# 多谐振荡器

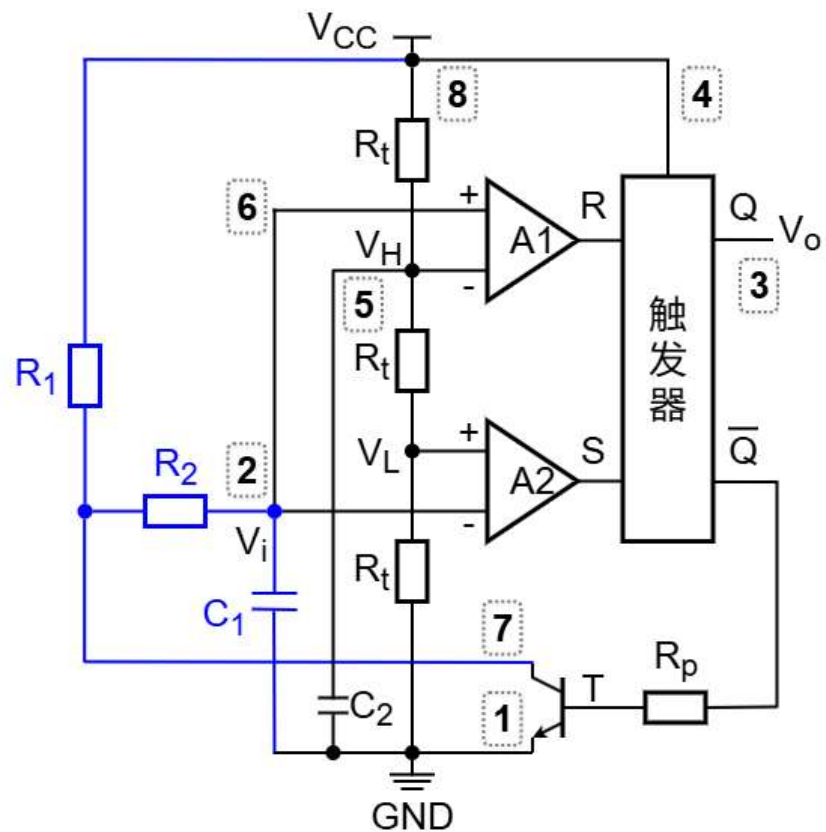

多谐振荡器原理图

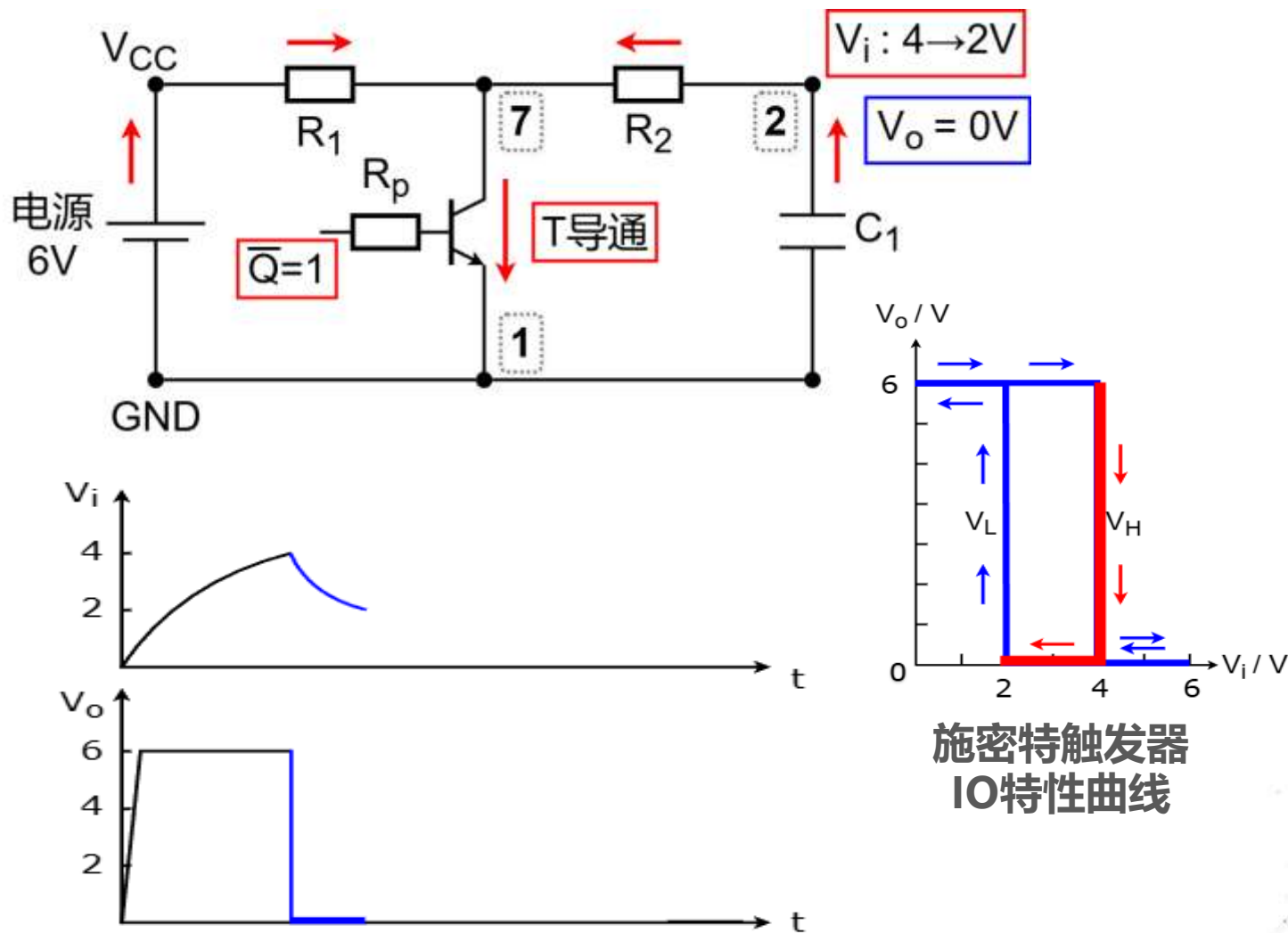


多谐振荡器输入输出随时间变化图


施密特触发器  
IO特性曲线



# 多谐振荡器

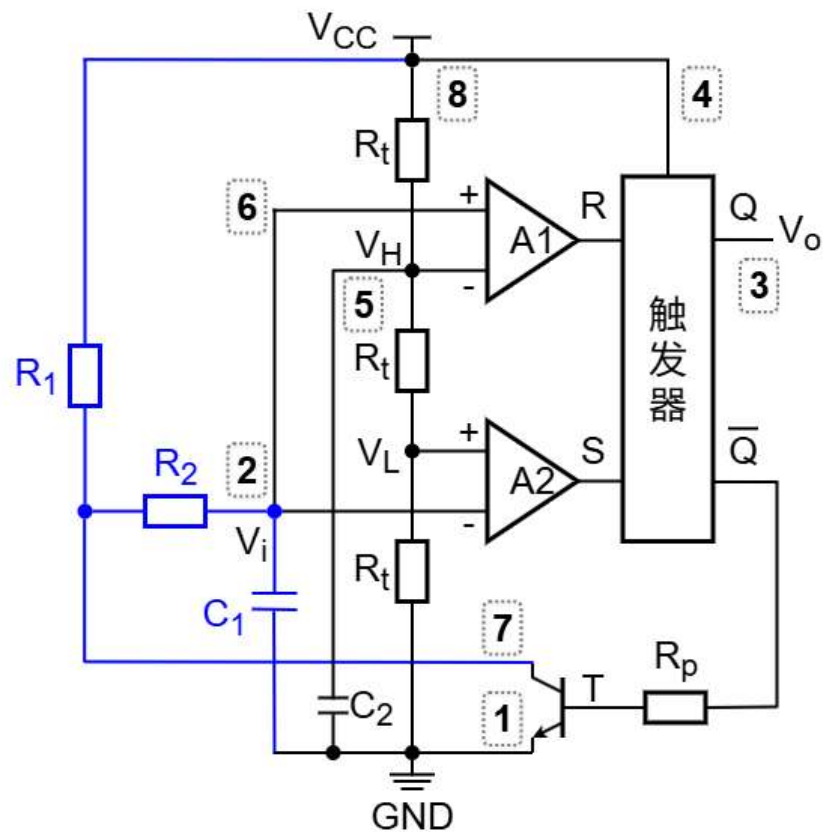

多谐振荡器原理图

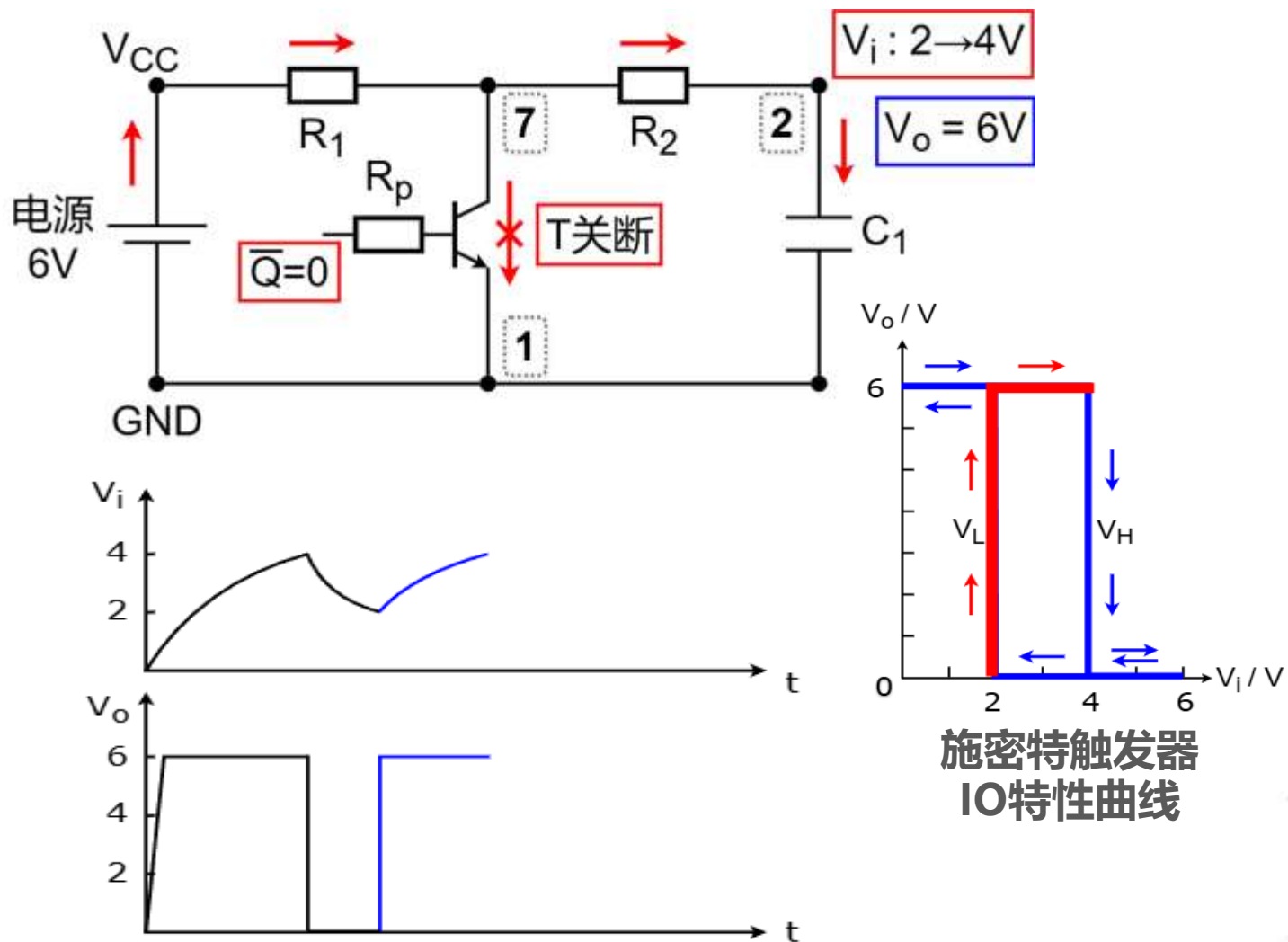


多谐振荡器输入输出随时间变化图

施密特触发器  
IO特性曲线







# 多谐振荡器

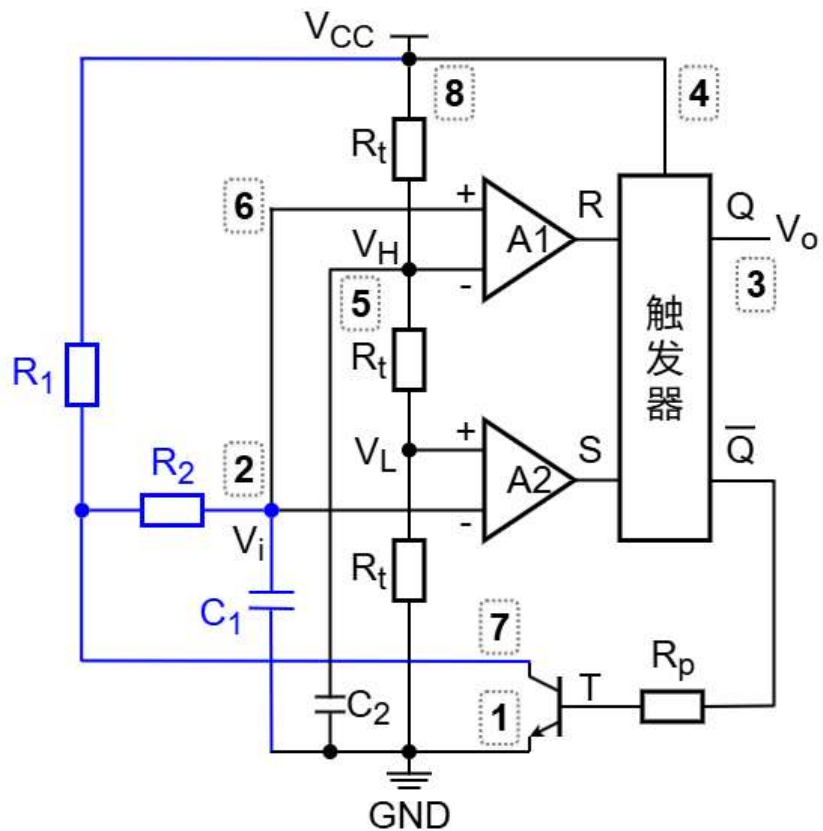

多谐振荡器原理图

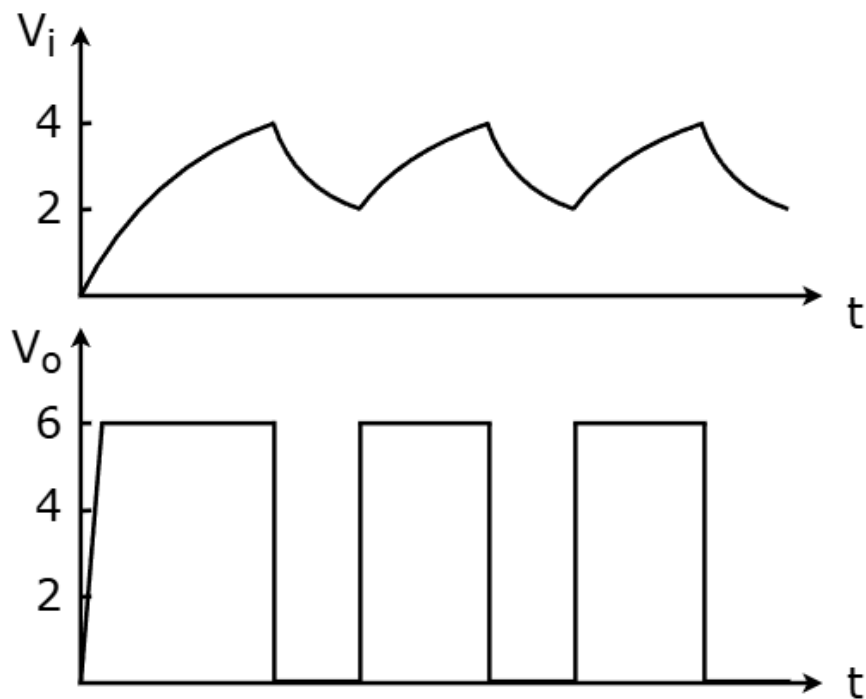

多谐振荡器输入输出随时间变化图

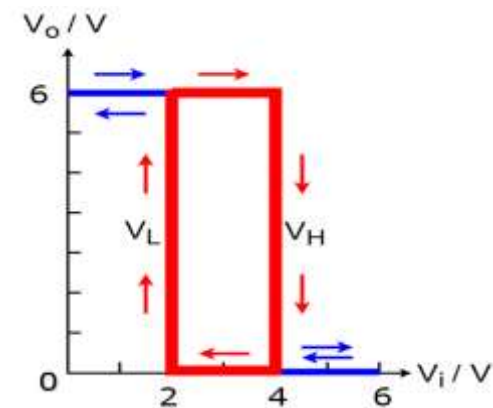


施密特触发器  
IO特性曲线

$V_i$  在  $V_L$  到  $V_H$  之间震荡;  
 $V_o$  为固定频率方波, 且  
占空比始终大于50%。




# 双色闪光灯制作

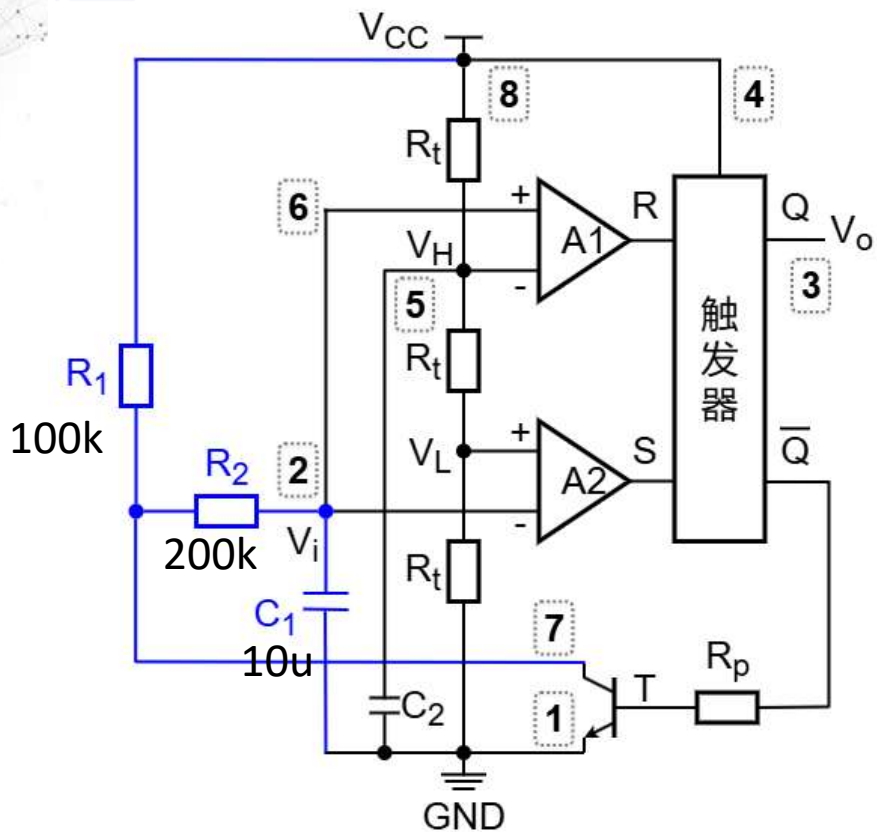


多谐振荡器增加内容（相较于施密特触发器）：

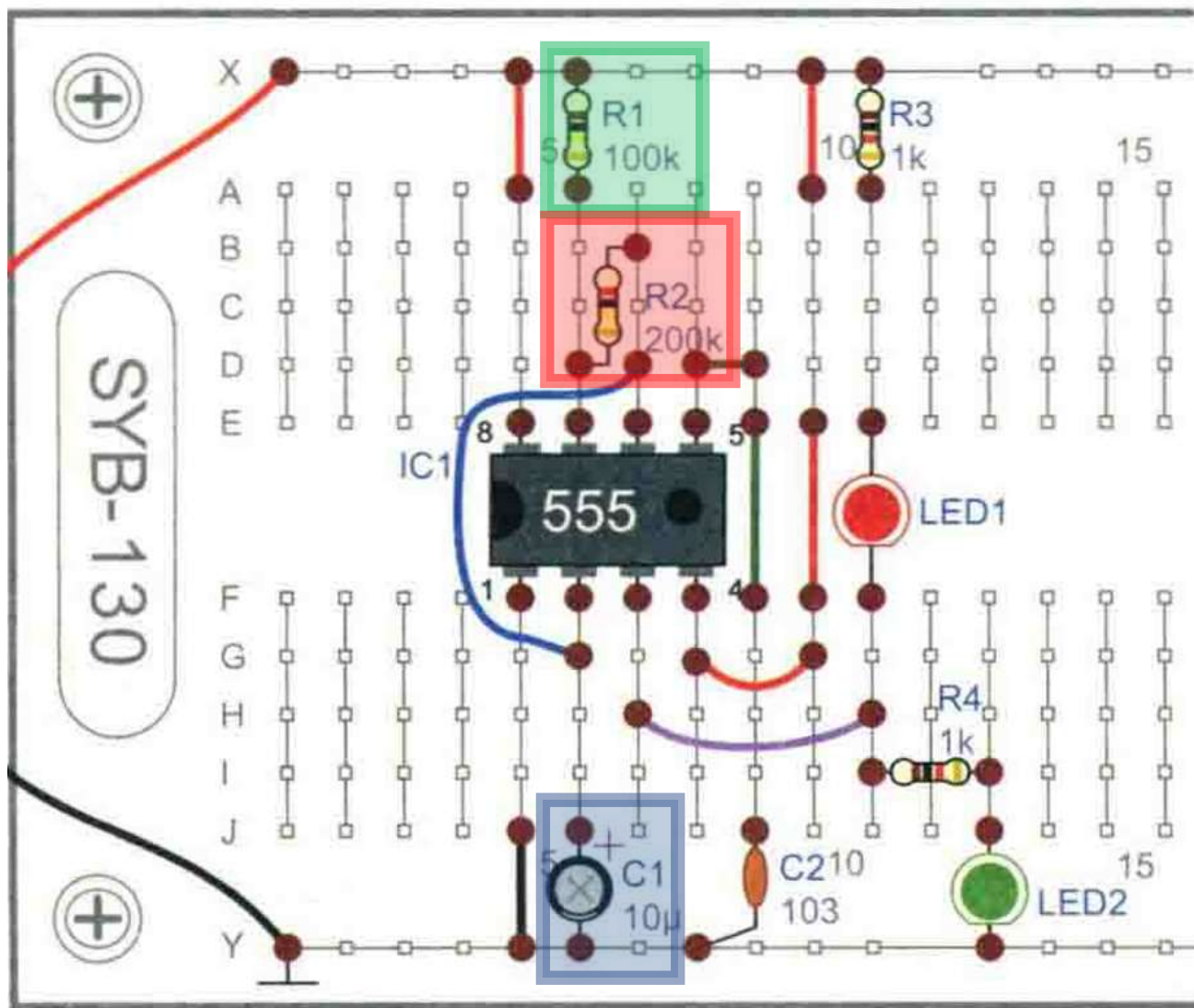1. ②引脚通过电容 $C_1$ 接地
2. ②⑦引脚通过电阻 $R_2$ 相连
3. ⑦引脚通过电阻 $R_1$ 接高电压





# 电路原理图

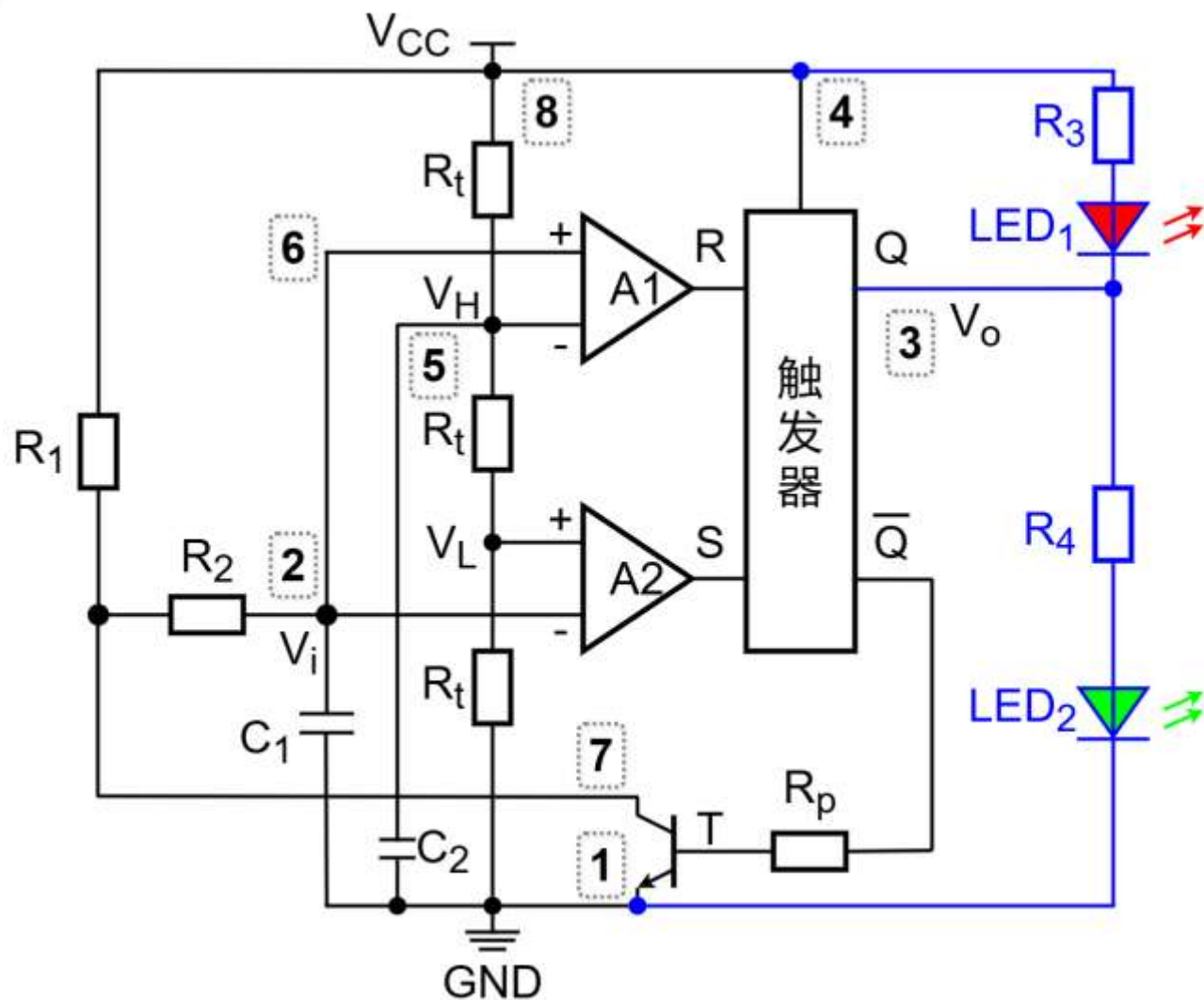

$V_o$	LED1正极	LED1负极	LED1
0V	6V	0V	亮
6V	6V	6V	灭



$V_o$	LED2正极	LED2负极	LED2
0V	0V	0V	灭
6V	6V	0V	亮

$V_o$	LED1	LED2
0V	亮	灭
6V	灭	亮



# 双色闪光灯制作

多谐振荡器

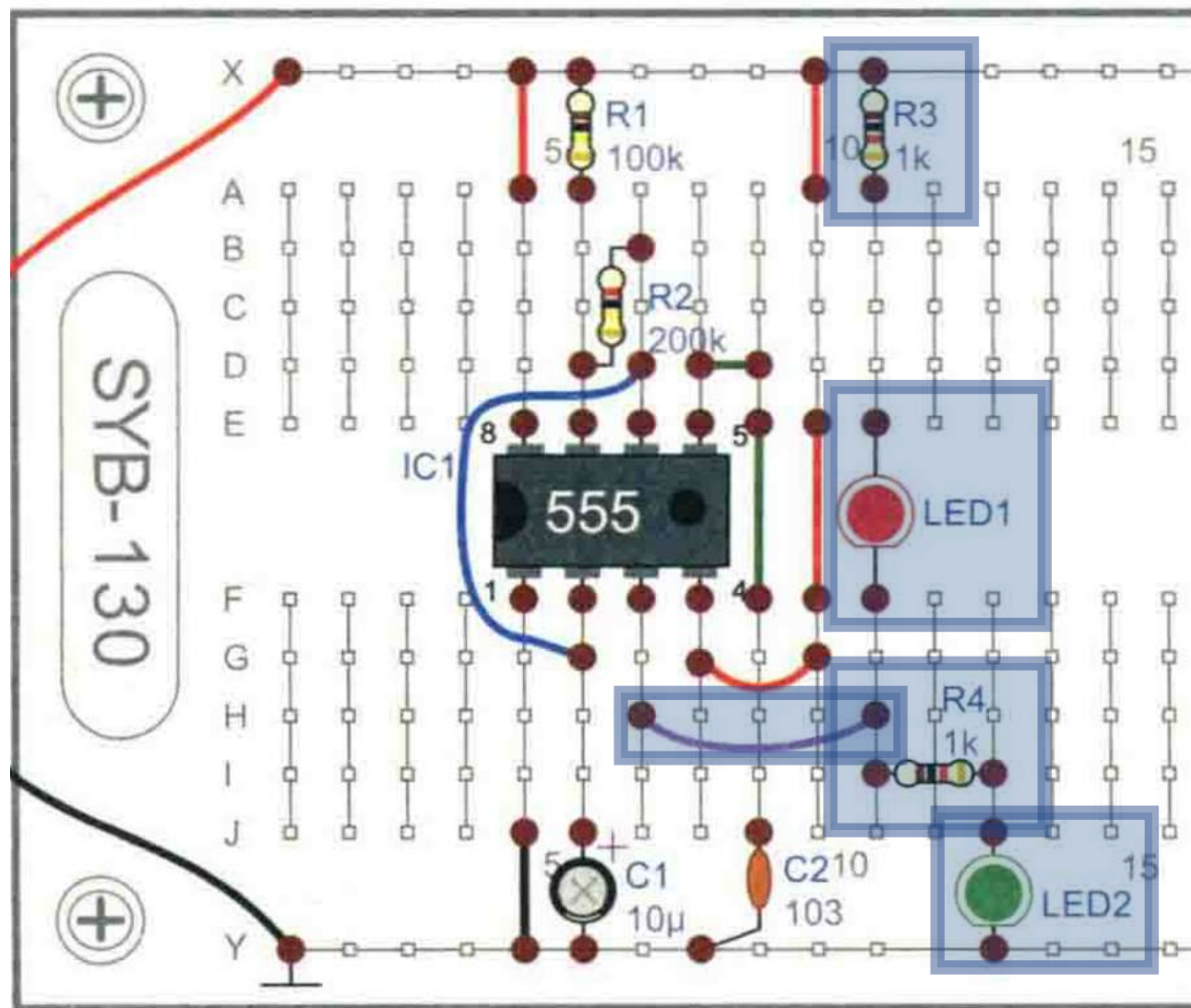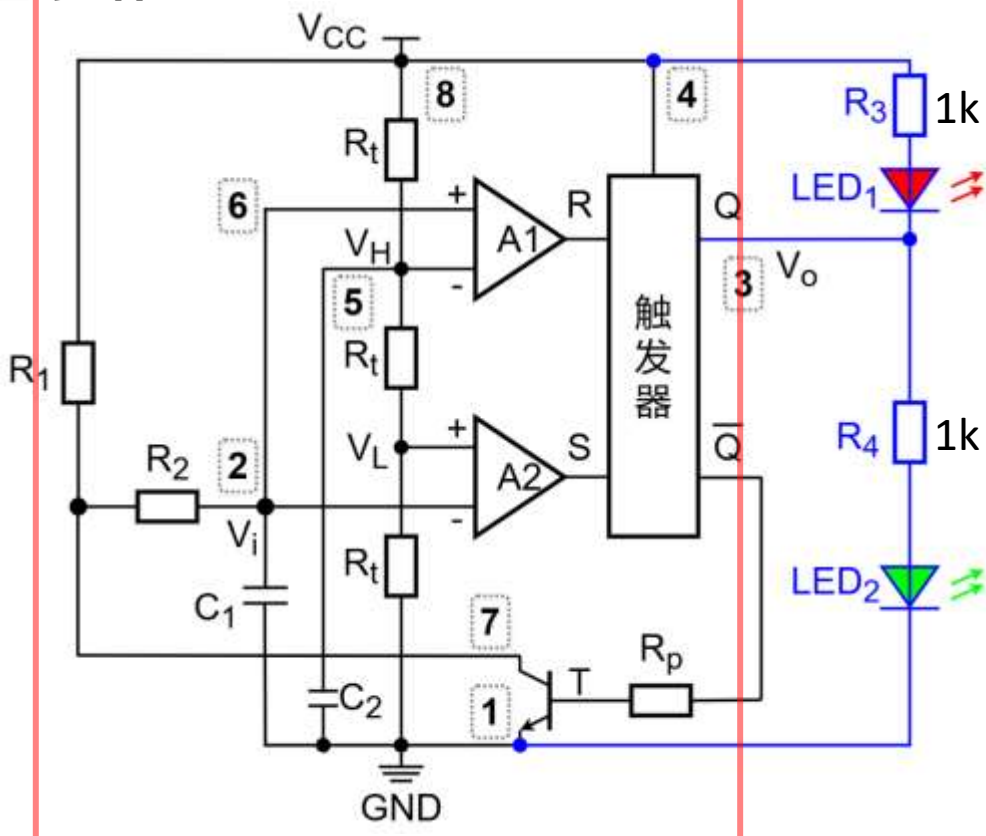






# 双色闪光灯制作

## ■ 装配图

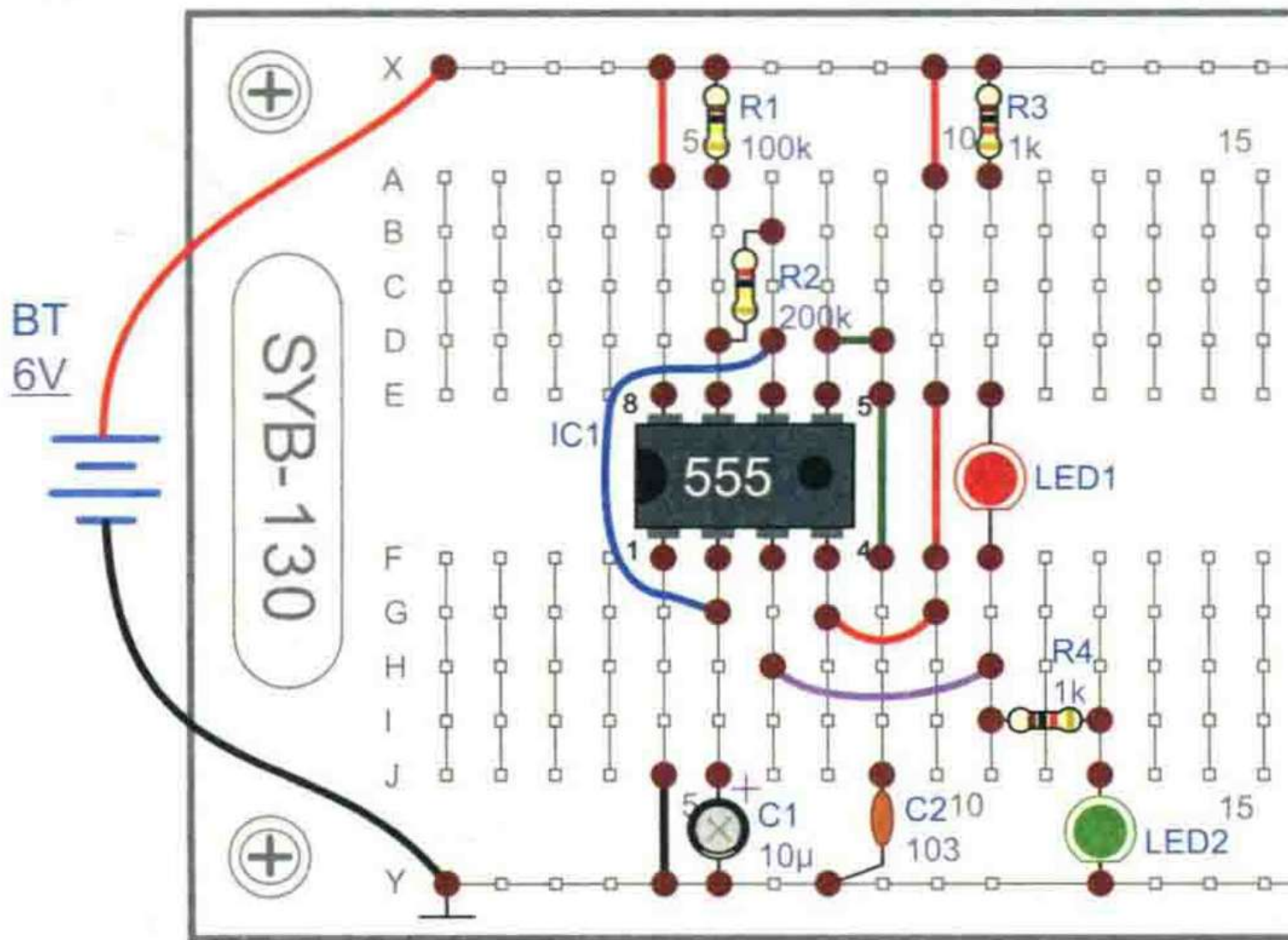



# 谢谢

## THANK YOU



芯创讲师团

复旦大学集成电路与微纳电子创新学院