
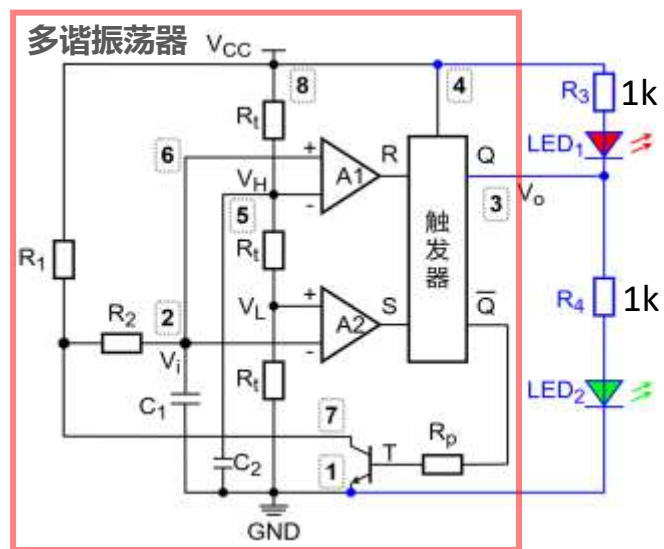



施密特触发器

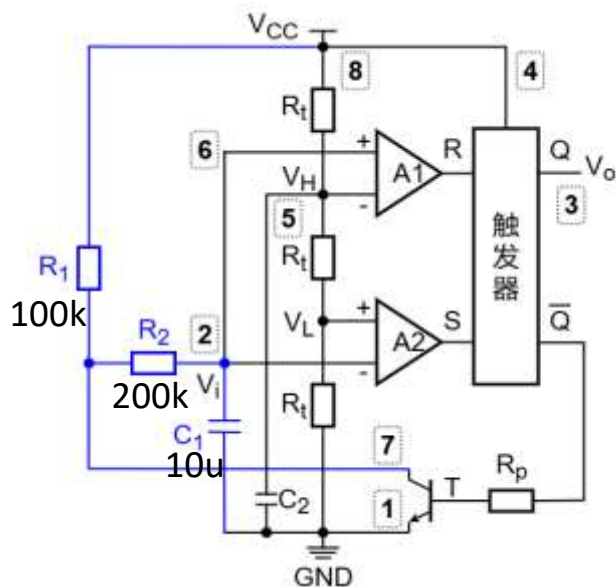

总原理图



多谐振荡器

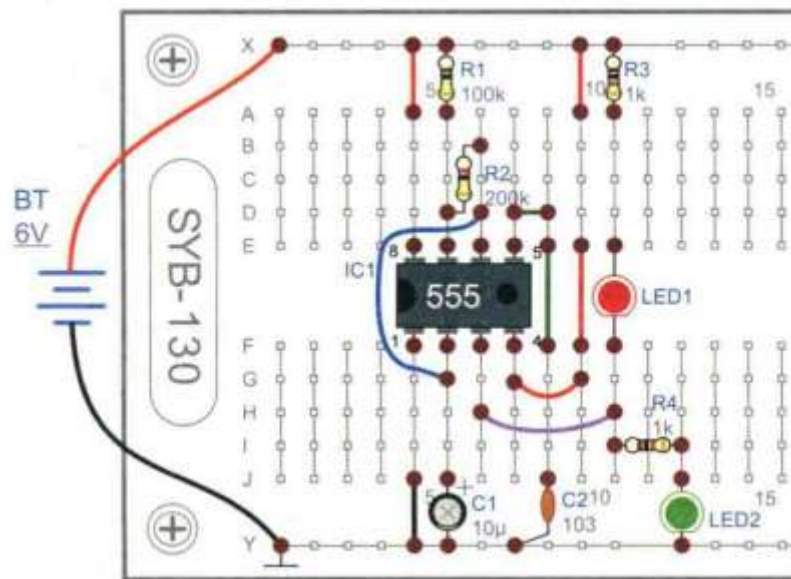

总装配图

Reference: 《面包板制作130例教程》